


F10: Minneselement

- **Innehåll:**
 - Latchar
 - Flip-Flops
 - Register
 - Läs- och skrivminne (Random-Access Memory RAM)
 - Läsminne (Read Only Memory ROM)

1 (32)

Ett minneselements egenskaper

 - **Generellt sett så kan följande operationer utföras på ett minneselement**
 - **Skriv:**
Värdet på signalen som ligger på ingången D skrivs in i minnet.
 - **Lagra:**
Värdet som skrevs in i minneselementet hålls kvar även om värdet på insignalen D förändras.
 - **Läs:**
Läs-operationen tillhandahåller det lagrade värdet på utgången Q.




enable = 1: skriv D i minnet
enable = 0: håll värdet i minnet

2 (32)


Latch

- **En latch är ett minneselement med följande egenskaper:**
 - **Den kan vara transparent:**
d.v.s utgången Q följer ingången D
 - **Den kan låsa ett värde (latch):**
d.v.s minnes ett binärt värde ($Q=0$ eller $Q=1$) genom att använda en *bistabil krets*.

- **Generell modell:**

 

- **Tidsdiagram:**

 


3 (32)


SR-latch

- **Funktion:**
 - **SR-latchen har två ingångar som aktiverar latchens två grundläggande operationer:**
 - Set (S):**
Latchens innehåll tvingas till värdet 1 ($Q=1$)
 - Reset (R):**
Latchens innehåll tvingas till värdet 0 ($Q=0$)

- **Symbol:**

 


- **Tidsdiagram:**

 

4 (32)


SR-latch baserad på NOR-grindar

- Kretsschema och funktion:

 

S	R	Q	Q̄	Operation
0	0	Q	Q̄	Hold
1	0	1	0	Set (Q → 1)
0	1	0	1	Reset (Q → 0)
1	1	0	0	Not used


- Symbol:

 

5 (32)


SR-latch baserad på NAND-grindar

- Kretsschema och funktion:

 

S	R	Q	Q̄	Operation
0	0	0	0	Not used
1	1	1	0	Set (Q → 1)
1	0	0	1	Reset (Q → 0)
1	1	Q	Q̄	Hold

- Symbol:

 


6 (32)

Klockad SR-latch

- Funktion:
 - Synkronisering av set- och resetsignalerna med hjälp av en klocksignal.

- Logiskt schema och symbol

 


7 (32)


Klockad D-latch

- Funktion:
 - Skrivning av data till latches synkroniseras av en klocksignal

- Logiskt schema och symbol:

 


- Tidsdiagram:

 

8 (32)

Flank-triggade vippor

 - Klockad D-latch
 - Nivån på klocksignalen avgör när nytt data ska skrivas in till latchen.
- Klockad D-vippa (D-flip-flop)
 - Nytt data skrivs in i vippan på flanken av klocksignalen
- Jämförelse:




- Polaritet
 - En positivt flanktriggad vippa läser in nytt data då f gör övergången 0 → 1.
 - En negativt flanktriggad vippa läser in nytt data då f gör övergången 1 → 0.

9 (32)

Master-Slave konfiguration för flank-triggad vippa

- Master-slave konfiguration:


 


- Funktion:
 - Då $f = 0$: master-latchen är stängd och slave-latchen transparent. Vippans värde ligger i master-latchen.
 - Då $f = 1$: master-latchen är transparent och slave-latchen stängd. Vippans värde ligger i slave-latchen. Master-latchen är öppen och nytt värde kan skrivas in
 - Då $f \downarrow$: Master-latchens värde förs över via slave-latchen till utgången.

10 (32)

Register

 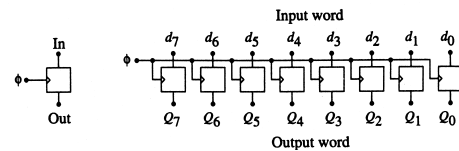
- Funktion:
 - Lagra n-bitars binära tal
- Konstruktion:
 - Parallellkoppling av n stycken minneselement
Samtliga element kan läsas och skrivas samtidigt.
 - Sammankoppling av individuella vippor till ett 8-bitars register



11 (32)

Skiftregister

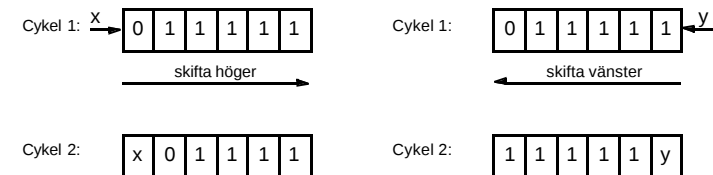- Funktion:
 - Ett skiftregister flyttar det lagrade binära talet i "sidled" vänster eller höger.
- Exempel:




- Exempel på användning:
 - Multiplicera med 2 (skifta vänster)
 - Dividera med 2 (skifta höger)
 - Omvandla data från parallell form till seriell form

12 (32)

Skiftregister för Seriellt in och Seriellt ut

 
- Namn:
 - Serial-In Serial-Out (SISO) register
- Exempel:



13 (32)

Skiftregister för Seriellt in och Parallellt ut

 
- Namn:
 - Serial-In Parallel-Out (SIPO) register
- Exempel:



14 (32)

Skiftregister för Parallellt in och Seriellt ut

 
- Namn:
 - Parallel-In Serial-Out (PISO) register
- Exempel:



15 (32)

Skiftregister för Parallellt in och Parallellt ut

 
- Namn:
 - Parallel-In Parallel-Out (PIPO) register
- Exempel:



16 (32)

Statisk RAM cell

 
- **Funktion:**
 - Håller 1 bits information statiskt, d.v.s data ligger kvar ända tills nytt data skrivs in.
- **Minneselement:**
 - Konstrueras med två sammankopplade inverterare:



17 (32)

Adressering av minnescell

 
- **Adresseringsteknik:**
 - Minneselementet kommer man åt via två omkopplare (switchar)
 - Switcharna kontrolleras av en enable-signal som kallas "word line" (WL)
 - WL = 0 så håller minnescellen sitt värde
 - WL = 1 så tillåts antingen läs- eller skrivoperation
 - Om skriv- eller läsoperation ska göras bestäms av speciella kretsar (som inte visas här)



18 (32)

Matriser med SRAM celler

 
- **Exempel:**
 - 1 x 8 bitars minne, d.v.s 1 binärt tal (ord) som består av 8 bitar kan lagras.
- **Funktion:**
 - WL = 0: minnescellerna isoleras från in- och utgångarna (b_i)
 - WL = 1: samtliga minnesceller i ordet kan komma åt antingen för skrivning eller läsning.



19 (32)

Matriser med SRAM celler

 - **Exempel:**
 - 8 x 8 bitars minne, d.v.s 8 binära tal (ord) som består av 8 bitar kan lagras.



Ingångar:

$A_2A_1A_0$ adresserar ett ord

R/W styr om skrivning eller läsning ska göras på det adresserade ordet.

Data in är data som ska skrivas till minnet.

Enableaktiverar hela minnesmatrisen.

Utgångar:


Data out är data som läses från minnet.

20 (32)

Läsminne (Read Only Memory - ROM)

Funktion:

 - En kombinatorisk krets med n ingångar och b utgångar.
- Innehållet i minnet bestäms av användaren och programmeras en enda gång.
- Minnet är "icke-flyktigt", d.v.s. innehållet finns kvar även utan matningsspänning.



21 (32)

ROM

Olika synsätt:

- Ett ROM lagrar 2^n ord med vardera b bitar.
- Ett ROM lagrar en logisk funktion som motsvarar en sanningstabell med n ingångar och b utgångar.

Exempel:

$n = 2$

$b = 4$

A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

Lagrar 4 stycken 4-bitars ord eller lagrar 4 funktioner med 2 ingångsvariabler.


22 (32)

Exempel: Kombinatorisk logik med ROM

Konstruktionsuppgift:

Konstruera en krets med 3 ingångar och 4 utgångar med den logiska funktionen specificerad i sanningstabellen nedan. Det är en 2-4 avkodare med "polaritetskontroll".

A2	A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 

A2 = Polaritet, 0 = aktiv låg, 1 = aktiv hög


A0, A1 = I0, I1, två-bitars ingång till avkodaren

D0, ..., D3, fyra-bitars avkodad utgång

aktivt höga utgångar


23 (32)

 Intern struktur för en 4 x 4 bitars diod-ROM



24 (32)


Minnesorganisation: Exempel 64 x 1 ROM

 

Avkodaren blir åtminstone 64 stycken 6-ingångars grindar, inte bra!
Kretsen blir väldigt hög och smal, inte bra. Man eftersträvar så kvadratiska kretsar som möjligt.
Minnet måste organiseras på ett annat sätt.

25 (32)

 Minnesorganisation: 64 x 1 ROM med 2-dimensionell avkodning




Detta ger en 8×8 diodmatris som är nästan kvadratisk.

26 (32)

ROM som komponent

• Symbol:

 

• Gränssnitt:

A4 - A0: Adresser


EN: Enable-signal som lägger ut adresserat data på utgångarna (Q7-Q0)

Q7-Q0: Datautgångar

27 (32)

RAM som komponent

• Symbol:

 

• Gränssnitt:

A4 - A0: Adresser

D4 - D0: Data som ska skrivas i minnet på positionen given av adressen.

R/W: Anger om minnet ska vara i skriv

Q7-Q0: Datautgångar som visar innehållet i minnet som pekats ut av adressen


28 (32)

Minnens gränssnitt mot buss


- Bakgrund:**

I många situationer så kopplas flera minnens utgångar samman på en gemensam buss. För att göra detta möjligt inför man "three-state logik":


- Three-state buffer:**

 

- Exempel:**

 

Endast den vänstra kretsen driver nod A

 


Båda kretsarna driver samtidigt nod A

Minnesexpansion


- Utökning av antal bitar i varje ord i minnet:**

- **Exempel:** Ta fram ett minne med 256 ord där varje ord är 8 bitar utifrån en ROM komponent med 256 ord á 4 bitar.

ROM komponent:

 

Utökning av minnet:

 


Minnesexpansion


- Utökning av antalet ord i minnet:**

- **Exempel:** Ta fram ett minne med 512 ord där varje ord är 4 bitar utifrån en ROM komponent med 256 ord á 4 bitar.

ROM komponent:

 

Utökning av minnet:

 

Minnesexpansion

- **Exempel:** Ta fram ett minne med 1024 ord där varje ord är 4 bitar utifrån en ROM komponent med 256 ord á 4 bitar.

