

F9: Aritmetiska operationer i hårdvara

- Innehåll:
 - Binär addition
 - Parallella adderare
 - Representation av negativa tal
 - Subtraktion av binära tal
 - Multiplikation

1 (17)

Binär addition

- En-bits addition

- Binär addition där + betyder aritmetisk addition

sanningstabell

a_n	b_n	s_n	c_{n+1}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$


$$1 + 1 = 0 \rightarrow \text{minnessiffra} = 1$$

- Logiska uttryck för s och c

$$s_n = a_n \oplus b_n$$

$$c_{n+1} = a_n \cdot b_n$$

 
- Logikschema och symbol för halvadderare



2 (17)


Binär addition av binära tal

- Exempel: addition av två 2-bitars tal

 

den vänstra kolumnen kräver addition av 3 bitar

- Full-adderare

 

a_n	b_n	c_n	s_n	c_{n+1}
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$s_n = a_n \oplus b_n \oplus c_n$$

$$c_{n+1} = a_n b_n + c_n (a_n \oplus b_n)$$


3 (17)

Parallella adderare

- Exempel: addition av två 4-bitars tal

$$\begin{array}{r} 0100 \\ 0101 \\ + 0110 \\ \hline 01011 \end{array}$$

 - Struktur för parallell adderare -- carry ripple adderare



4 (17)

Representation av negativa tal

- **Teckenbit (signed-magnitude)**

sign-bit	b ₇	b ₆	b ₅	b ₄	...	b ₁	b ₀
----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----	----------------	----------------

En extra bit (sign-bit) införs för att representera vilket tecken talet har.

Positivt tal: sign-bit = 0

Negativt tal: sign-bit = 1

n-bit tal kan representera värden mellan $-(2^{n-1}-1)$ och $+(2^{n-1}-1)$ med två sätt att representera 0.

- **Exempel**

$$\begin{array}{r} 01011101_2 = 93_{10} \\ 00000000_2 = +0_{10} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11011101_2 = -93_{10} \\ 10000000_2 = -0_{10} \end{array}$$

Svårt att implementera logiska kretsar som använder teckenbit.

5 (17)

Två-komplement representation (two's-Complement)

- **MSB fungerar som teckenbit - talet är negativt endast om MSB=1**

Till skillnad från ett tal utan tecken har MSB värdet -2^{n-1} (istället för $+2^{n-1}$).
Tal inom området $-(2^{n-1})$ till $+(2^{n-1}-1)$ kan representeras.

Byt tecken på ett tvåkomplement tal:

- Utför bitvis invertering
- Addera 1

Exempel (8 bitars tal):

$$\begin{array}{r} 27_{10} = 00011011_2 \\ \text{invertera} \rightarrow 11100100 \\ +1 \\ -27_{10} = 11100101_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -27_{10} = 11100101_2 \\ \text{invertera} \rightarrow 00011010 \\ +1 \\ 27_{10} = 00011011_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0_{10} = 00000000_2 \\ \text{invertera} \rightarrow 11111111 \\ +1 \\ 0_{10} = 00000000_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -128_{10} = 10000000_2 \\ \text{invertera} \rightarrow 01111111 \\ +1 \\ -128_{10} = 10000000_2 \end{array}$$

6 (17)

Addition och subtraktion av tal i två-komplement

Med tal i två-komplementform sker addition och subtraktion av positiva och negativa tal på samma sätt (i motsats till tal med teckenbit).

Exempel:

$$\begin{array}{r} +2 \quad 0010 \\ +2 \quad 0010 \\ +4 \quad 0100 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} +3 \quad 0011 \\ -4 \quad 1100 \\ -1 \quad 1111 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} +7 \quad 0111 \\ -2 \quad 1110 \\ +5 \quad 0101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -3 \quad 1101 \\ -4 \quad 1100 \\ -7 \quad 1001 \\ \hline \end{array}$$


7 (17)

Kretsar för två-komplement

- **Skapa två-komplement**

- $\text{två_komplement}(Y) = \text{ett_komplement}(Y) + 1$
- $\text{ett_komplement}(Y) = \bar{Y}$ (m.a.o invertering)


- **Kretslösning**

 

8 (17)

Kombinerad adderare/subtraherare

Kretslösning

 

XOR-grinden som "kontrollerbar" inverterare



SUB	b_n	$f = SUB \oplus b_n$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

då $SUB=0$ blir $f = b_n$

då $SUB=1$ blir $f = \bar{b}_n$

Multiplikation

Binär multiplikation med följande regler och implementation


multiplikation

$0 \times 0 = 0$
 $0 \times 1 = 0$
 $1 \times 0 = 0$
 $1 \times 1 = 1$

sanningstabell

a_n	b_n	P_n
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND-grind

 


Principen för multiplikation av binära tal

Exempel: 2 x 2 bitars multiplikator

Algorithm


			a_1	a_0
		$\times$	b_1	b_0
			$a_1 b_0$	$a_0 b_0$
		$+$	$a_1 b_1$	
			$a_0 b_1$	
Product	p_3	p_2	p_1	p_0

Hårdvaruarkitektur

 

Multiplikation av tal med många bitar

Exempel: 4 x 4 bitars multiplikation

 


Addition av flera binära tal

• Metod 1: *Vector merge*

Om ett stort antal binära tal ska adderas ihop så adderas talen ihop två och två i delsummer som i sin tur adderas samman tills det att en enda summa har erhållits. För att summera ihop två tal kan t.ex. en *ripple carry adderare* användas.

Example: summering av fyra tal

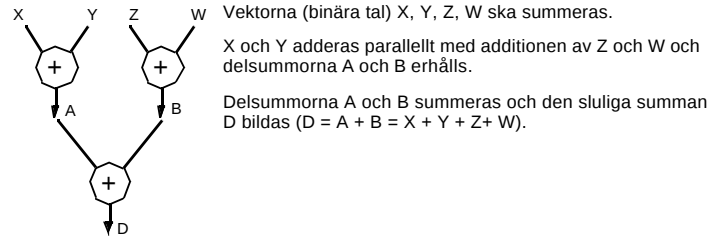

13 (17)

Exempel: *vector merge*

• Addera talen X, Y, Z och W

$X = (x_2, x_1, x_0)$; $Y = (y_2, y_1, y_0)$; $Z = (z_2, z_1, z_0)$; $W = (w_2, w_1, w_0)$

• Delsummer

$A = (a_3, a_2, a_1, a_0)$; $B = (b_3, b_2, b_1, b_0)$

• Slutsumma

$D = (d_4, d_3, d_2, d_1, d_0)$

$$\begin{array}{r} x_2 \ x_1 \ x_0 \\ + \ y_2 \ y_1 \ y_0 \\ \hline a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \end{array} \quad \begin{array}{r} z_2 \ z_1 \ z_0 \\ + \ w_2 \ w_1 \ w_0 \\ \hline b_3 \ b_2 \ b_1 \ b_0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \\ + \ b_3 \ b_2 \ b_1 \ b_0 \\ \hline d_4 \ d_3 \ d_2 \ d_1 \ d_0 \end{array}$$

14 (17)

Addition av flera binära tal

• Metod 2: *Carry-Save Addition*

Till skillnad från metod 1 så bildas inte fullständiga delsummer. Istället bildar en addition en summa-vektor och en carry-vektor som inte förrän i sista steget adderas och bildar den slutliga summan.

1. Carry-save addition	2. Carry-save addition
$\begin{array}{r} x_2 \ x_1 \ x_0 \\ y_2 \ y_1 \ y_0 \\ + \ z_2 \ z_1 \ z_0 \\ \hline a_2 \ a_1 \ a_0 \\ b_2 \ b_1 \ b_0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0 \ a_2 \ a_1 \ a_0 \\ 0 \ w_2 \ w_1 \ w_0 \\ + \ b_2 \ b_1 \ b_0 \ 0 \\ \hline d_3 \ d_2 \ d_1 \ d_0 \\ 0 \ e_2 \ e_1 \ e_0 \end{array}$
summa vektor carry vektor	summa vektor carry vektor


3. *Vector merge* addition (t.ex. carry ripple adderare)

$$\begin{array}{r} 0 \ d_3 \ d_2 \ d_1 \ d_0 \\ + \ 0 \ e_2 \ e_1 \ e_0 \ 0 \\ \hline f_4 \ f_3 \ f_2 \ f_1 \ f_0 \end{array}$$

slutsumma

15 (17)

 Implementering av *Vector merge* addition



16 (17)

Implementering av Carry-save addition

