

F4: Kombinatorisk logik i VHDL

- Innehåll:
 - Kombinatorisk logik
 - Parallella satser
 - Sekventiella satser
 - Operatorer för relationer
 - Instantiering av komponenter

1 (25)

Kombinatorisk och sekventiell logik

- Kombinatorisk logik
 - Utgångarna är funktion av värdena som för ögonblicket ligger på ingångarna
 - Inget minne
 - Exempel: grindar, multiplexer, avkodare, ALU
- Sekventiell logik
 - Utgångarna är funktion av nuvarande och tidigare värden på ingångarna
 - Använder minne (vippor, RAM)
 - Exempel: tillståndsmaskiner, räknare, skiftregister
- Båda implementeras med parallella och/eller sekventiella VHDL satser
- Parallella satser inne i *architecture*, utanför processer
 - dataflöde och strukturell stil
- Sekventiella satser inne i processer
 - Beteende stil

2 (25)

Parallella och sekventiella satser i VHDL

```

ENTITY ename IS
  Ports( a, b, c: IN bit;
         y, z, w: OUT bit;
         Declarations -- no variables
END ename


ARCHITECTURE first OF ename IS
  Declarations -- no variables, but signals are OK

BEGIN
  y <= a AND b;

  PROCESS (a,b,c)
    Declarations -- no signals, but variables are OK
    VARIABLE v: bit;
    BEGIN
      v := (a OR b) AND c;
      w <= a XOR v;
    END PROCESS;

  z <= c XOR b;

END first;
    
```

 

3 (25)

Kombinatorisk logik - parallella satser

- Parallella satser
 - Booleska ekvationer
 - Logiska- och relationsoperatorer
 - *With-Select-When, When-Else*
 - Komponentinstantiering
- Booleska ekvationer
 - Används i både parallella och sekventiella signaltilldelningar (<=)
 - Används enbart i sekventiella variabel tilldelningar (:=)
 - Ofta bra för enkla till komplexa skalära operationer
 - Exempel:


```

asignal <= bsig OR csig;
avariabel := bvar AND cvar;
                    
```

4 (25)

Logiska operatorer

- logiska operatorer som används i booleska ekvationer
 - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, NOT
 - För typerna: bit, boolean, std_logic, std_ulogic, och i 1-dimensionella arrayer
 - Operatorn NOT har högre prioritet (*precedence*); övriga har lika lägre prioritet
 - Paranteser behövs vanligtvis för logiska uttryck med många nivåer
 - Exempel:

```
z <= a AND b AND c OR d NAND e OR NOT f;
```

är ekvivalent med

```
z <= (((a AND b) AND c) OR d) NAND e) OR (NOT f);
```

5 (25)

With-Select-When sats

- Kallas för "selected signal assignment"
- parallella satser, alltså gäller det signaler
- liknar den sekventiella CASE-satsen
- Väljer en av flera värden som ska driva utsignalen
 - valet baseras på alla möjliga värden av ett uttryck (*selector_expression*)

- Syntax:

```
WITH selector_expression SELECT
  out_signal <= value1 WHEN choice1,
                value2 WHEN choice2,
                ...
                value9 WHEN choice9;
```

6 (25)


With-Select-When sats

- *selector_expression* (väljare)
 - signalnamn eller uttryck med signalnamn
- *choices* (val)
 - typen måste matcha *selector_expression*
 - ett set med val specificeras som måste vara ömsesidigt uteslutna och inkludera alla
 - tal, strängar, uttryck, OTHERS
- *Values* (värden)
 - alla normalt giltiga värden på höger sida i en signaltilldelningssats
- Syntesresultat
 - satsen syntetiseras till en N-bit M-till-1 multiplexer
 - *values* är dataingångar
 - *selector* och *choices* bildar ingångskoder för styrsignalen
 - *out_signal* är datautgången

7 (25)

Syntesresultat (with-select-when sats)
 
```
WITH selector_expression SELECT
  out_signal <= value1 WHEN choice1,
                value2 WHEN choice2,
                ...
                value9 WHEN choice9;
```




8 (25)

With-Select-When sats

- Exempel
 
```
-- 2-to-1 multiplexer
WITH addsub SELECT
  opcode <= add WHEN '0',
            sub  WHEN '1';
```



```
WITH (a AND b) SELECT
  out <= "1011" WHEN "00" | "01",
         "11--" WHEN "1Z",
         x OR y WHEN "11",
         "0000" WHEN OTHERS;
```

```
WITH myint SELECT
  outvec <= X"1F" WHEN 35,
            X"27" WHEN 2 TO 5,
            X"FF" WHEN OTHERS;
```

9 (25)

When-Else sats

- Kallas också för "conditional signal assignment"

- Parallella satsar, alltså gäller det signaler

- liknar den sekventiella IF-THEN-ELSE satsen

- väljer en av flera värden för att driva en utgångssignal

- valet baserar sig på det första villkoret som blir sant (TRUE)

- Syntax:

```
out_signal <= value1 WHEN condition1 ELSE
               value2 WHEN condition2 ELSE
               ...
               value9;
```

10 (25)

When-Else sats

- Villkor (conditions)

- booleskt uttryck
- ett set med villkor som inte nödvändigtvis är ömsesidigt uteslutna, inget krav att alla ska vara inkluderade
- första sanna villkoret bestämmer värdet som ska tilldelas signalen
- sista värdet tilldelas om alla villkor är falska

- Syntesresultat

- om villkoren är ömsesidigt uteslutna så blir resultatet en multiplexer, samma som för WITH-SELECT-WHEN satsen
- I annat fall blir resultatet en mer komplex prioritets avkodare där det första villkoret har högsta prioritet

11 (25)

When-Else sats

- Exempel

```
opcode <= add WHEN (addsub = '0') ELSE
          sub  WHEN (addsub = '1') ELSE
          nop;
```

```
out <= "1011" WHEN (a = '0') ELSE
       "11--" WHEN (b = '0') ELSE
       x OR y WHEN (a AND b) = '1' ELSE
       "0000";
```

```
-- 4-to-2 priority encoder
outcode <= "11" WHEN in3 = '1' ELSE
           "10" WHEN in2 = '1' ELSE
           "01" WHEN in1 = '1' ELSE
           "00" WHEN in0 = '1' ELSE
           "00";
```

12 (25)

Kombinera bitar in till en vektor

- gruppera
 - en lista av typ-kompatibilitet kan tilldelas till en vektor
 - kan finnas på höger sida i en signaltilldelningssats
 - Exempel: `xvector <= (a, b, c, d);`
- sammanfogning
 - sammanfoga kompatibla bitar till en vektor
 - kan finnas på höger sida i en signaltilldelningssats
 - kan användas i ett WHEN-villkor eller i ett IF-villkor
 - Exempel: `xvector <= (a & b & c & d);`

13 (25)

"don't cares" i villkor

- Villkor med *don't care* värden '?' ska inte användas i IF och WHEN-ELSE satser
 - De jämförs bokstavligen med '?' i simuleringen
 - De tolkas alltid som FALSE vid syntes
 - Exempel: `IF a = "0--" THEN ...`
- men don't cares kan ändå användas med `sdt_match` funktionen
 - `std_match` finns i `numeric_std` och `std_arith_packages`
 - Format: `std_match (name, bitstring);`
 - returnerar TRUE för antingen 0 eller 1 i en position med '?'
 - Exempel: `IF std_match(a, "0--") THEN ...`

14 (25)

operatorer för relationer i villkor

- testar likhet och olikhet: (= och /=)
- testar relativ ordning och storlek: (<, <=, >, >=)
- returnerar booleska värden TRUE eller FALSE
- finns definierad för samtliga typer, även för användar-definierade
- De två operandernas typer måste matcha, exempel:


```
IF a_std_logic_vector = 125 THEN ...    FEL!
IF a_bit = "101" THEN ...              FEL!
IF a_integer = X"2F" THEN ...          FEL!

IF a_std_logic_vector = X"2F" ...
IF a_bit = '1' THEN ...
IF a_integer = 125 THEN ...
```

15 (25)


operatorer för relationer i villkor

- genom "overloading" av operatorer kan operander av olika typer jämföras
- Numeric_std package (IEEE 1076.3) tillåter
 - jämförelse av signed med integer och unsigned med integer
- Std_arith package tillåter
 - jämförelse av `std_logic_vector` (som unsigned) med integer
 - för detta krävs:

```
LIBRARY IEEE;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE work.std_arith.ALL;
```

16 (25)

Instantiering av komponenter

 


17 (25)

Instantiering av komponenter

- parallella satser som kan användas för att implementera kombinatorisk logik
- representerar sammankopplingen av andra *entities* som kallas *components*
- man måste specificera en eller flera *packages* före arkitekturen som innehåller de komponenter som man vill koppla ihop (t.ex. `USE work.mypkg.ALL;`)

• Syntax:
instance_label: component_name **PORT MAP**
(ordered_list_of_signals);

 • Exempel:
`USE work.some_library.ALL;`
`ARCHITECTURE struct_mux OF mux IS`
`SIGNAL s1, s2, sel_n: std_logic;`
`BEGIN`
`I1: inv PORT MAP(sel, sel_n);`
`I2: and PORT MAP(sel_n, d1, s2);`
`I3: and PORT MAP(d0, sel, s1);`
`I4: or PORT MAP(s1, s2, q);`
`END;`



18 (25)

Kombinatorisk logik - sekventiella satser

- Beteende stil inne i en process eller subprogram (funktion eller procedur)
- en process är en parallell sats
- den innehåller sekventiella satser
 - satsernas inbördes ordning spelar roll
 - exekveras i noll simuleringstid
 - har absolut inget att göra med sekventiell logik eller FSM
- sekventiella satser
 - booleska ekvationer (tilldelningssatser till variabler)
 - IF-THEN-ELSE
 - CASE-WHEN
- Temporära variabler kan användas inne i processer
 - men signaler används alltid för alla processens in- och utgångar

19 (25)

IF-THEN-ELSE satsen

- Logiskt sett ekvivalent med den parallella satsen för signaltilldelning (*WHEN-ELSE*), men mer användbar
- Syntax:

label:	-- ej nödvändigt
IF condition1 THEN	
statement1;	
ELSIF condition2 THEN	-- ej nödvändig sektion
statement2;	
ELSE	-- ej nödvändig sektion
statement3;	
END IF;	
- Exekverar första sektionen med satser som följer ett sant villkor
- Ingen annan sektion exekveras


20 (25)

IF-THEN-ELSE satsen

- **VAR FÖRSIKTIG** - en icke önskvärd latch införs om en signal inte tilldelas ett värde varje gång processen körs.

- Exempel: Önskad funktio är $\text{doitnow} = \text{xbus}(2) \text{ AND } \text{xbus}(1) \text{ AND } \text{xbus}(0)$
 
```
PROCESS (xbus)
BEGIN
  IF xbus = "111" THEN
    doitnow <= '1';      -- en latch kommer att föras in
  END IF;
END PROCESS;
```




21 (25)

IF-THEN-ELSE satsen

- Exempel:
 
```
PROCESS (xbus)
BEGIN
  IF xbus = "111" THEN
    doitnow <= '1';
  ELSE
    doitnow <= '0';
  END IF;
```



22 (25)

IF-THEN-ELSE satsen

- En serie av villkor som bildar en prioritet avkodare

```
PROCESS (x, y, z, a, b)
BEGIN
  IF x = '1' THEN
    f <= a;
  ELSIF y = '1' THEN
    f <= b;
  ELSIF z = '1' THEN
    f <= c;
  ELSE
    f <= d;
  END IF;
END PROCESS;
```

- Resultat

$$f = xa + x'yb + x'y'zc + x'y'z'd$$

23 (25)

CASE-WHEN satsen

- logiskt sett är den ekvivalent med *selected signal assignment (WITH-SELECT-WHEN)* men mer användbar

- Syntax:

```
label:
CASE selector_expression IS
  WHEN choice1 => statement1;
  WHEN choice2 => statement2;
  WHEN choice3 => statement3;
  WHEN OTHERS => statement4;
END CASE;
```

- Exekverar endast en sektion som följs av ett giltigt val (*choice*) eller det som följer efter OTHERS
- Valen måste vara ömsesidigt uteslutande och inkludera alla
- Ger en multiplexer-baserad struktur

24 (25)

Aritmetiska operatorer

- Standard aritmetiska operatorer

Add	+
Subtract	-
Multiply	*
Divide	/
Mod	MOD (endast integers)
Remainder	REM (endast integers)
Exponential	**
Absolutvärde	ABS
Sammanfogning	&
Tecken	+ eller -