


F7: Konstruktion av sekventiell logik

- Innehåll
 - Skiftregister
 - Bit-seriell överföring
 - Skiftregister räknare
 - Ringräknare
 - Johnson räknare
 - LFSR räknare
 - Iterativa jämfört med sekventiella kretsar

1 (25)

Skiftregister

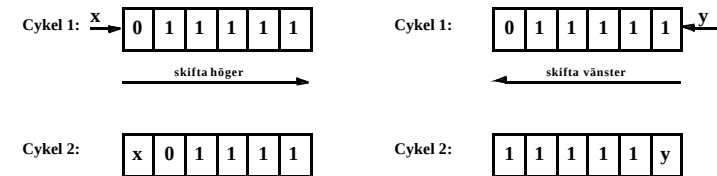- Ett skiftregister är ett fler-bitars register som flyttar data i "sidled" vänster/höger
- Förflyttningen (skiftningen) sker 1 bit per klockcykel
- Exempel:




- Används bl.a till att göra multiplikation/division med 2

2 (25)

MSI skiftregister

- 4-bitars universiellt PIPO register

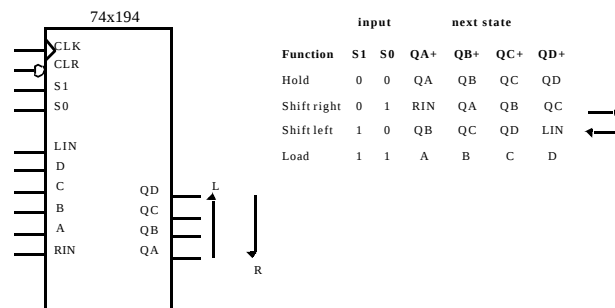

3 (25)

Skiftregister i VHDL, 74x164

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;


entity shreg7164 is
    port (
        clk, clr, sera, serb      : in std_logic;
        qa, qb, qc, qd, qe, qf, qg, qh : out std_logic);
end shreg7164;

architecture rtl of shreg7164 is
    signal q_vector : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    -- rtl
    process (clk, clr)
    begin
        -- process
        if clr = '0' then
            q_vector <= (others=>'0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            q_vector <= shl(q_vector, "1");
            q_vector(0) <= sera and serb;
        end if;
    end process;
    qa <= q_vector(0); qb <= q_vector(1); qc <= q_vector(2); qd <= q_vector(3);
    qe <= q_vector(4); qf <= q_vector(5); qg <= q_vector(6); qh <= q_vector(7);
end rtl;
    
```

4 (25)

Ett seriellt system

 
- Kommunikation mellan enheter i t.ex mikroprocessor baserat system kan ske parallellt eller seriellt



5 (25)

Synkron överföring

 
- Synkronisering mellan sändare och mottagare sker med speciella signaler
 - Klocksignal: bestämmer dataakten
 - Synkroniseringssignal: anger början (eller slut) av ett dataord (ett paket med bitar)



6 (25)

Asynkron överföring

 
- Sändare och mottagare arbetar med olika klocksignaler (de är inte synkroniserade med varandra)
- Synkronisering sker genom kodning av datasignalen




7 (25)

Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)

 
- En UART är en generell interface-krets för att sända och ta emot seriellt data
- Exempel: UART 8250 från Intel
- Blockdiagram:




8 (25)

 


9 (25)

 

10 (25)

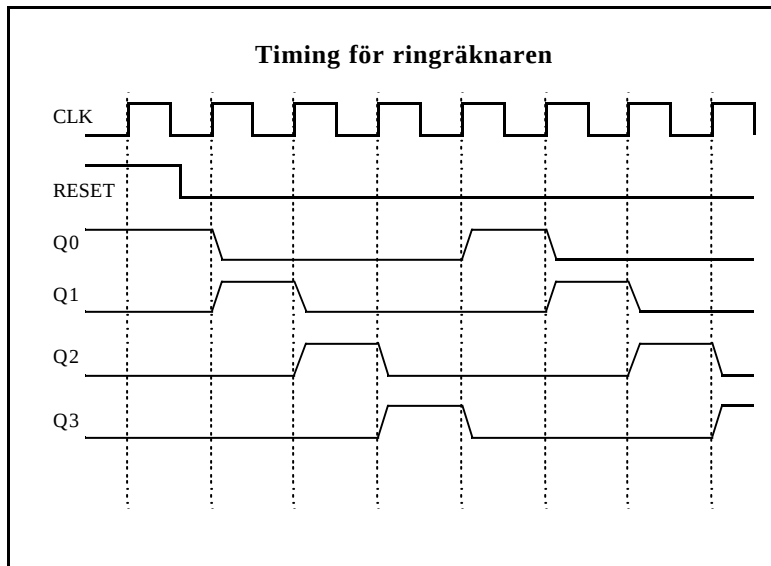


11 (25)

 

12 (25)

Timing för Johnson-räknaren

 


13 (25)

Linear Feedback Shift Register (LFSR) räknare

- LFSR med n stycken vipkor har 2^{n-1} tillstånd (nästan maximalt av 2^n möjliga)
 - Alltså mer ekonomisk än en Johnson-räknare
- Seriell ingång = modulo-2 summa av vissa utgångar
- För alla n finns det en återkopplingsekvation som ger 2^{n-1} tillstånd
- Tillstånd med tillståndskoden 000 ... 0 får ej förekomma (eftersom samtliga summor av 000 ... 0 är lika med 0)
- Används inom:
 - "pseudo-random" nummargenerering
 - Fel-detekterande kretsar
 - Generering och kontroll av fel-detekterande koder som t.ex CRC (Cyclic Redundancy Code)

14 (25)

Generell LFSR struktur

 

15 (25)

LFSR återkopplingsekvationer

n	Återkopplingsekvation
2	$x_2 = x_1 \oplus x_0$
3	$x_3 = x_1 \oplus x_0$
4	$x_4 = x_1 \oplus x_0$
5	$x_5 = x_2 \oplus x_0$
6	$x_6 = x_1 \oplus x_0$
7	$x_7 = x_3 \oplus x_0$
8	$x_8 = x_4 \oplus x_3 \oplus x_2 \oplus x_0$
12	$x_{12} = x_6 \oplus x_4 \oplus x_1 \oplus x_0$
16	$x_{16} = x_5 \oplus x_4 \oplus x_3 \oplus x_0$
20	$x_{20} = x_3 \oplus x_0$
24	$x_{24} = x_7 \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus x_0$
28	$x_{28} = x_3 \oplus x_0$
32	$x_{32} = x_{22} \oplus x_2 \oplus x_1 \oplus x_0$

16 (25)

LFSR i VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;


entity LFSR is
  port (
    CLK, RESET : in  std_logic;
    Q           : buffer std_logic_vector(7 downto 0));
end LFSR;

architecture rtl of LFSR is
begin
  -- rtl
  synch : process (clk, reset)
  begin
    -- process synch
    if reset = '0' then
      Q <= ('0','0','0','0','0','0','0','1');
    elsif clk'event and clk = '1' then
      -- rising clock edge
      for i in 7 downto 1 loop
        Q(i) <= Q(i-1);
      end loop;
      -- 1
      Q(0) <= Q(4) xor Q(3) xor Q(2) xor Q(0);
    end if;
  end process synch;
end rtl;
```

17 (25)

Iterativa kretsar


- En iterativ krets är en kombinatorisk krets som:
 - består av n stycken identiska moduler
 - har både primära ingångar och utgångar samt in- och utgångar för kaskadkoppling
 - har signaler som angränsar till modulens yttre gränser
 - insignalen längst till vänster kopplas till ett konstant värde
 - utsignalen längst till höger kan i många fall innehålla användbar information
- Generell struktur för en iterativ kombinatorisk krets

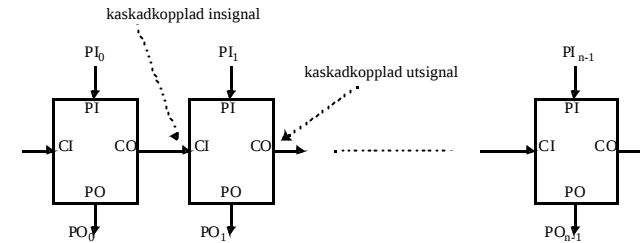

18 (25)

Iterativa kretsar

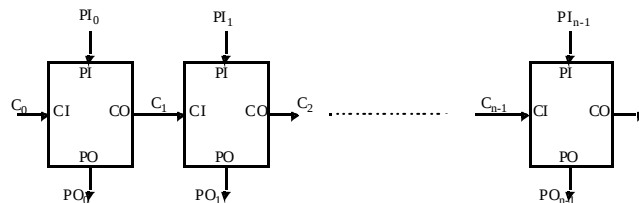- Iterativa kretsar är lämpliga för att lösa enkla problem som kan beskrivas med algoritmer som:
 - Sätt C_0 till sitt initialvärde och sätt i till 0
 - Använd C_i och PI_i för att beräkna värdena PO_i och C_{i+1}
 - $i \leftarrow i + 1$
 - Om $i < n$ gå till steg 2



19 (25)


Exempel: Iterativ komparator

- Två stycken n -bits värden, X och Y , kan jämföras bitvis genom att använda en en-bitars komparator för varje bit. Följande algoritm håller reda på om samtliga bit-par har varit lika:
 - Sätt $EQ_0 = 1$ och sätt $i = 0$
 - Om EQ_i är 1 samt X_i och Y_i är lika, sätt $EQ_{i+1} = 1$ annars sätt $EQ_{i+1} = 0$
 - $i \leftarrow i + 1$
 - Om $i < n$ gå till steg 2

- Kretslösning för en en-bitars komparator

Om $EQ_i = 1$


X_i	Y_i	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

Om $EQ_i = 0$ blir $EQ_{i+1} = 0$





En-bitars komparator (CMP):

 

20 (25)

Exempel: Iterativ komparator, n-bitars

- Komplet krets:

  


- EQN indikerar om X och Y är lika


21 (25)

Iterativ lösning jämfört med en parallell lösning

- 4-bitars parallell komparator

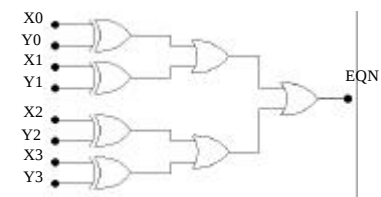


- 4-bitars iterativ komparator

 


22 (25)

Iterativa kretsar → sekventiella kretsar

 - Funktionen för en iterativ krets som består av n stycken moduler kan utföras av en sekventiell krets bestående av en modul som arbetar under n stycken klockcykler.




 - Vilken lösning man väljer är en avvägning mellan tid och kretsstorlek
- Generell struktur för sekventiell version av en iterativ krets



23 (25)

Exempel: Bit-seriell adderare

 

24 (25)

Bit-seriell adderare i VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity bsfa is
    port (
        x, y, reset, clr, clk : in  std_logic;
        s                      : out std_logic);
end bsfa;

architecture rtl of bsfa is
    signal cin : std_logic;

    begin -- rtl
    synch : process (clk, reset, clr, cin, x, y)
    begin -- process bsfa
        if reset = '0' then
            cin <= '0';
        elsif clk'event and clk = '1' then -- rising clock edge
            cin <= ((x and y) or (y and cin) or (cin and x)) and clr;
        end if;
        s <= x xor y xor cin;
    end process synch;
+ rtl;
```