

## ***Tentamen Digitalkonstruktion I 3p***

Datum: 2000-06-03

Tid: 5 timmar

Hjälpmedel: Miniräknare

Kursansvarig: Bengt Oelmann, tel: 148792 eller 171311, e-post: [bengt@ite.mh.se](mailto:bengt@ite.mh.se)


max. antal poäng: 24p

### Anvisningar för inlämnade lösningar:

- Resonemang och motiveringar får ej vara så knapphändiga att de blir svåra att följa.
- Införda beteckningar skall definieras.
- Tankegången bakom uppställda ekvationer skall förklaras.
- Uträkningarna skall vara tillräckligt fullständiga för att visa hur slutresultatet erhållits.
- Approximationer ska motiveras och underkastas efterkontroll.
- Ange svaren med lämpligt antal gällande siffror
- Varje problemlösning skall avslutas med ett klart formulerat svar.

## UPPGIFTER

 1. Skriv VHDL-kod för en kombinatorisk krets som omvandlar tal mellan 0 och 9 givna i ASCII-kod till binär kod. Se bifogad ASCII tabell. (4 p)
2. Konstruera ett RAM minne med storleken 4096x8 bitar (4kbytes) baserat på 1024x8 bitar RAM komponenter (1kbyte). Rita blockdiagram. (4p)




ADR: adress, 10 bitar  
Din: data in, 8 bitar  
Dout: data ut, 8 bitar  
WE: *Write enable*, WE=1: skriv data (Din) i RAM, WE=0: läs data från RAM (Dout)  
CS: *Chip Select*, CS=1: aktiverar minneskretsen, CS=0: inget data kan skrivas i kretsen och Dout är i three-state (Z).

3. Konstruera en excess-3 räknare m.h.a en 74x163 (se bifogad beskrivning). Räknaren ska alltså räkna decimalt från 0 till 9 i excess-3 kod (se bifogad beskrivning) (4p)
4. Vad är den maximala klockfrekvensen för ett skiftregister som är uppbyggt med D-vippor med följande timing data: (2p)

| fördröjning        | [ns] | kommentar                                 |
|--------------------|------|-------------------------------------------|
| $t_{\text{hold}}$  | 2    | hålltid                                   |
| $t_{\text{setup}}$ | 1    | setup-tid                                 |
| $t_{\text{pCQ}}$   | 5    | fördröjning från klockflank till Q-utgång |

 5. I de flesta typer av konstruktioner betraktas multiplikation som en komplex operation som både tar lång tid att utföra och kräver mycket logik för att implementera. En multiplikation kan implementeras som ren kombinatorik. För att reducera komplexiteten kan man dela upp multiplikationen i flera klockcykler som resulterar i enklare logik men multiplikationen görs istället under ett antal klockcykler. För att kontrollera vad som ska ske under de olika klockcyklerna måste beräkningsenheterna (datavägarna, eng. *data paths*) styras av en tillståndsmaskin (FSM). I den här uppgiften ska en addera-och-skifta multiplikator konstrueras. Multiplikationen går till på samma sätt som i grundskolan: multiplikanden multipliceras men en siffra av multiplikatorn, och för varje mer signifikant siffra

av multiplikatorn skiftas delprodukten vänster. Exempel (decimala tal):  
 Utför multiplikationen  $13 \cdot 32 = 416$



Efter det att en delprodukt har bildats kan den adderas till den tidigare summan av delprodukter.

Konstruera en skifta-och-addera multiplikator som kan multiplicera två positiva 3-bitars tal som resulterar i en produkt på 6-bitar. Multiplikationen ska initieras med en start-signal och då multiplikationen är färdig ska detta indikeras med en färdig-signal. Produkten ska ligga kvar tills det att nästa multiplikation har startats. Konstruktionen ska skrivas i syntetiserbar VHDL-kod. Multiplikatorn ska delas upp i flera komponenter som kopplas samman strukturellt.

- Rita ett blockdiagram över *skifta-och addera multiplikatorn* med tillhörande beskrivning av varje komponents funktion. (2p)
- Rita ett timing diagram för multiplikationen. (2p)
- Beskriv hela multiplikatorn i VHDL kod med en entitet för varje komponent i blockdiagrammet i a) samt en entitet för sammankopplingen av komponenterna i a). (6p)

## Appendix:

**Table 2-11** American Standard Code for Information Interchange (ASCII), Standard No. X3.4-1968 of the American National Standards Institute.

| $b_3b_2b_1b_0$ | Row<br>(hex) | $b_6b_5b_4$ (column) |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                |              | 000<br>0             | 001<br>1 | 010<br>2 | 011<br>3 | 100<br>4 | 101<br>5 | 110<br>6 | 111<br>7 |
| 0000           | 0            | NUL                  | DLE      | SP       | 0        | @        | P        | '        | p        |
| 0001           | 1            | SOH                  | DC1      | !        | 1        | A        | Q        | a        | q        |
| 0010           | 2            | STX                  | DC2      | "        | 2        | B        | R        | b        | r        |
| 0011           | 3            | ETX                  | DC3      | #        | 3        | C        | S        | c        | s        |
| 0100           | 4            | EOT                  | DC4      | \$       | 4        | D        | T        | d        | t        |
| 0101           | 5            | ENQ                  | NAK      | %        | 5        | E        | U        | e        | u        |
| 0110           | 6            | ACK                  | SYN      | &        | 6        | F        | V        | f        | v        |
| 0111           | 7            | BEL                  | ETB      | ,        | 7        | G        | W        | g        | w        |
| 1000           | 8            | BS                   | CAN      | (        | 8        | H        | X        | h        | x        |
| 1001           | 9            | HT                   | EM       | )        | 9        | I        | Y        | i        | y        |
| 1010           | A            | LF                   | SUB      | *        | :        | J        | Z        | j        | z        |
| 1011           | B            | VT                   | ESC      | +        | ;        | K        | [        | k        | {        |
| 1100           | C            | FF                   | FS       | ,        | <        | L        | \        | l        |          |
| 1101           | D            | CR                   | GS       | -        | =        | M        | ]        | m        | }        |
| 1110           | E            | SO                   | RS       | .        | >        | N        | ^        | n        | ~        |
| 1111           | F            | SI                   | US       | /        | ?        | O        | _        | o        | DEL      |

| Decimal digit | BCD (8421) | 2421 | Excess-3 | Biquinary | 1-out-of-10 |
|---------------|------------|------|----------|-----------|-------------|
| 0             | 0000       | 0000 | 0011     | 0100001   | 1000000000  |
| 1             | 0001       | 0001 | 0100     | 0100010   | 0100000000  |
| 2             | 0010       | 0010 | 0101     | 0100100   | 0010000000  |
| 3             | 0011       | 0011 | 0110     | 0101000   | 0001000000  |
| 4             | 0100       | 0100 | 0111     | 0110000   | 0000100000  |
| 5             | 0101       | 1011 | 1000     | 1000001   | 0000010000  |
| 6             | 0110       | 1100 | 1001     | 1000010   | 0000001000  |
| 7             | 0111       | 1101 | 1010     | 1000100   | 0000000100  |
| 8             | 1000       | 1110 | 1011     | 1001000   | 0000000010  |
| 9             | 1001       | 1111 | 1100     | 1010000   | 0000000001  |

**Table 9-1** State table for a 74x163 4-bit binary counter.

| Inputs |     |     |     | Current State |    |    |    | Next State |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|---------------|----|----|----|------------|-----|-----|-----|
| /CLR   | /LD | ENT | ENP | QD            | QC | QB | QA | QD*        | QC* | QB* | QA* |
| 0      | x   | x   | x   | x             | x  | x  | x  | 0          | 0   | 0   | 0   |
| 1      | 0   | x   | x   | x             | x  | x  | x  | D          | C   | B   | A   |
| 1      | 1   | 0   | x   | x             | x  | x  | x  | QD         | QC  | QB  | QA  |
| 1      | 1   | x   | 0   | x             | x  | x  | x  | QD         | QC  | QB  | QA  |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 0  | 0  | 0  | 0          | 0   | 0   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 0  | 0  | 1  | 0          | 0   | 1   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 0  | 1  | 0  | 0          | 0   | 1   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 0  | 1  | 1  | 0          | 1   | 0   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 1  | 0  | 0  | 0          | 1   | 0   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 1  | 0  | 1  | 0          | 1   | 1   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 1  | 1  | 0  | 0          | 1   | 1   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 0             | 1  | 1  | 1  | 1          | 0   | 0   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 0  | 0  | 0  | 1          | 0   | 0   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 0  | 0  | 1  | 1          | 0   | 1   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 0  | 1  | 0  | 1          | 0   | 1   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 0  | 1  | 1  | 1          | 1   | 0   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 1  | 0  | 0  | 1          | 1   | 0   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 1  | 0  | 1  | 1          | 1   | 1   | 0   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 1  | 1  | 0  | 1          | 1   | 1   | 1   |
| 1      | 1   | 1   | 1   | 1             | 1  | 1  | 1  | 0          | 0   | 0   | 0   |

The RCO (Ripple carry out”) signal indicates a carry from the most significant bit position, and is 1 when all of the count bits are 1 and ENT is 1.

