

F14: Testning

- Målsättning
 - Visa de metoder och modeller som används för att hantera fel i kretsar.
 - Presentera de vanligaste konstruktionsteknikerna för ökad testbarhet.
- Innehåll
 - Motivation
 - Felmodeller
 - Produktionstest
 - Feltäckningsgrad
 - Testvektorgenerering
 - D-algoritmen
 - Konstruktionsstrategier för test
 - Iddq test

1 (19)

Testning

- Testning av komponenten har till syfte att bestämma om kretsen är fri från fabrikationsfel.
- Skillnad mellan testning och funktionell verifiering bör göras (funktionell verifiering görs i simulator före tillverkning)
- Test av chip kan göras
 - på wafer nivå
 - kapsel nivå
 - kretskorts nivå
 - system nivå
 - i fält
- Ju tidigare ett chip med fabrikationsfel hittas desto billigare kan det åtgärdas
 - wafer 0.01 - 0.1 USD
 - kapslat chip 0.1 - 1.0 USD
 - kretskort 1 - 10 USD
 - system 10 - 100 USD
 - i fält 100 - 1000 USD

2 (19)

Produktionstester

- Typiska defekter som kan uppstå vid tillverkning
 - lager-till-lager kortslutning
 - avbrott i ledare
 - kortslutning genom tunnnoxid till substrat eller *well*
- Detta kan leda till fel som
 - noder kortslutna till V_{DD} / V_{SS}
 - noder som är kortslutna till varandra
 - icke anslutna ingångar och utgångar
- Produktionstester ska detektera dessa fel och se till att alla grindar och register fungerar


3 (19)

- IO test
 - IO nivåer (kontroll av brusmarginaler, t.ex TTL, ECL, CMOS)
 - hastighetstest
 - I_{DD} test

4 (19)

Testproblemet

- Uttömmande test

 

- Kombinatorik: 2^n testvektorer
- Sekventiell logik: $2^{(n+m)}$ testvektorer
- Om $n=25$, $m=50$ och varje tillstånd tar $1\mu s$, så tar det 1 miljard år att testa


5 (19)

Felmodeller

- En felmodell införs för att kunna hantera begrepp som *felaktiga kretsar*
- Vanlig felmodell är "stuck-at" modellen

- stuck-at-0 (SA0), noden är satt till V_{DD}
- stuck-at-1 (SA1), noden är satt till V_{SS}

- Exempel:

 

ingången är alltid låst till 1 (SA1) och felet kan testas genom att sätta båda ingångarna a och b till 0.

6 (19)

Testbarhet = Observerbarhet + Kontrollerbarhet

- Observerbarhet

- möjligheten att kunna observera varje nods värde på utgångarna
- I utgångsläget har en IC mycket dålig observerbarhet
- Genom att använda olika konstruktionstekniker kan man öka observerbarheten

- Kontrollerbarhet

- är ett mått på hur lätt man kan ändra en intern nods tillstånd

7 (19)

Feltäckningsgrad (FTG)

- FTG är ett mått på hur bra ett testmönster kan detektera ett fel i kretsen
- FTG bestäms genom att


- simulera en felfri krets (good machine, golden device) och observera utsignalerna
- för varje nod i kretsen: sätt en nod till 0 (single SA0); simulera; observera utsignalerna
- om utgångarna skiljer sig från utsignalerna från en felfri krets så har testmönstret detekterat felet
- för varje nod i kretsen: sätt en nod till 1 (single SA1); simulera; observera utsignalerna
- om utgångarna skiljer sig från utsignalerna från en felfri krets så har testmönstret detekterat felet

$$FTG = \frac{\text{antal detekterade fel}}{\text{antal simulerade SA0/1 fel}}$$

- detta är en mycket tidskrävande procedur

8 (19)

 - **Procedur**
 - För nod n där SA0 (SA1) ska detekteras sätts till D ($\bar{D}$)
 - Välj ingångar så att D ($\bar{D}$) propagerar till de primära ingångarna
 - Välj ingångar så att noden n sätts till tillståndet D ($\bar{D}$)
- **Exempel**




Scan baserad test

-

[illegible]

Partial scan

 - I full-scan ska alla register ingå i en scan-kedja
- scan-register är långsammare än vanliga register och i kritiska vägar vill man då undvika scan-register
- I en pipeline är endast första och sista registren i scan-kedjan




Full scan: samtliga register är scan-register (R1, R2, R3, R4, R5, R6)

Partial scan: endast register på utgången av sista logikblocket är scan-register (R3, R6)

13 (19)

Inbyggd självtest (Built-In Self Test)


- Funktioner som ingår i BIST
 - funktion för att generera testvektorer (testvektorgenerator)
 - funktion för att isolera testobjektets normala ingångar för att istället koppla dem till testvektorgeneratoren (MUX)
 - funktion för att komprimera testobjektets svarsvektorer (datakompressor)
 - funktion för att analysera kretsens svar (svarsanalysator)
 - funktion för tid och sekvenskontroll av testsekvensen

 

14 (19)

LFSR kopplat som testvektorgenerator

 
- Genom att initiera vipporna till ett värde skiljt från 0000, genererar LFSR en pseudo-random sekvens som är $2^n - 1$ lång



15 (19)

LFSR kopplat som en datakomprimerare

 - Datakomprimering som är baserad på LFSR bildar en signatur som beror på hela sekvensen som läggs på ingångarna



16 (19)

Sammanfattning om BIST

- den är lätt att implementera, testlogiken är en fristående modul
- den tar liten yta
- den har kort testtid, kan köras i full hastighet
- det är lätt att genomföra testen, ingen yttre utrustningen krävs
- Ger OK/Fail respons - går ej att analysera var i kretsen det går fel

17 (19)

I_{DDQ} testning

- I_{DDQ} testning är en effektiv standardmetod för statisk digital CMOS
- utnyttjar det faktum att den statiska strömförbrukningen i CMOS är liten (läckström)
- Kortslutningsfel och icke anslutna ingångar kan medföra ström från V_{DD} till V_{SS}
- Kretsar som drar statisk ström (nMOS lösningar, analoga kretsar, RAM/ROM) måste *disablas* under test
- Ger en massiv parallell observerbarhet

18 (19)

Summering

- Produktionstest ska detektera tillverkningsfel innan kapsling av chippet.
- Konstruktion för testbarhet ska resultera i större kontrollerbarhet och observerbarhet.

19 (19)