

Parallell och sekventiell databehandling i VHDL

Innehåll


- Parallellitet i VHDL
- Fördröjningar
- Simuleringscykeln
- Aktivering av processer
- Parallella och sekventiella satser

Bengt Oelmann -- copyright
2002

1

Parallellitet i VHDL
 
```
architecture name_arch of name is
  Deklaration av signaler
begin
  Process 1
  Process 2
  Process 3
  Process 4
  Parallella satser
end name_arch;
```




Varje hårdvarumodul körs parallellt med de andra, därför måste VHDL kunna beskriva parallella processer

Bengt Oelmann -- copyright 2002

2

Simulering av VHDL program

 

Bengt Oelmann -- copyright 2002

3

Simulering av sekventiella händelser


- ◆ Simuleringstid
 - Är den tid kretsen har simulerats (ej verklig tid)
- ◆ Delta-fördröjning
 - Används internt i simulatorn för att köa sekventiella händelser
 - Om man lägger till ett antal delta-fördröjningar till simuleringstiden så blir simuleringstiden densamma

Bengt Oelmann -- copyright 2002

4

Simulering av sekvens av händelser


- ♦ Exempel: Vad händer på utgången C ?

 

Bengt Oelmann -- copyright 2002

5

Simuleringscykeln för VHDL simulatorn

 

Bengt Oelmann -- copyright 2002

6


Schemaläggning av signaler

♦ Exempel #1, ”ändliga fördröjningar anges”

Tid	a, b, x	Drivare (av utgången x)	Kommentarer
0ns	1, 0, 0	(0, 0ns) (0, 5ns) (1, 8ns)	p1 körs p.g.a initiering
5ns	1, 0, 0	(0, 5ns) (1, 8ns)	
8ns	1, 0, 1	(1, 8 ns)	
10ns	1, 1, 1	(1, 10ns) (1, 15ns) (0, 18ns)	p1 körs p.g.a att b ändras
15ns	1, 1, 1	(1, 15ns) (0, 18ns)	
18ns	1, 1, 0		

Vid t=0 antar vi att:
a = '1'; b = '0'; x = '0'
vid t=10 blir sätts b='1'
 
```
p1: process(a, b)
begin
  x <= a and b after 5ns,
  not b after 8 ns;
end process p1;
```




Schemaläggning av signaler

♦ Exempel #2, ”inga fördröjningar anges i koden”

Tid	a, b, x	Drivare (av utgången x)	Kommentarer
0ns	1, 0, 0	(0, 0ns) (0, 0ns+Δ)	p2 körs p.g.a initiering
0ns + Δ	1, 0, 0	(0, 0ns+Δ)	
10ns	1, 1, 0	(1, 10 ns + Δ)	p2 körs p.g.a att b ändras
10ns+Δ	1, 1, 1	(1, 10 ns + Δ)	

Vid t=0 antar vi att:
a = '1'; b = '0'; x = '0'
vid t=10 blir sätts b='1'
 
```
p2: process(a, b)
begin
  x <= a and b;
end process p2;
```




Schemaläggning av signaler

♦ Exempel #3, ”två parallella tilldelningar av signal”

Tid	a, b, x	Drivare (av utgången x)	Kommentarer
0ns	1, 0, 0	(0, 0ns) (1, 0ns+Δ)	p3 körs p.g.a initiering
0ns+Δ	1, 0, 1	(1, 0ns+Δ)	
10ns	1, 1, 1	(1, 10ns) (1, 10ns+Δ) (0, 10ns+Δ)	p3 körs p.g.a att b ändras
10ns+Δ	1, 1, 0	(0, 10ns+Δ)	

Vid t=0 antar vi att:
a = '1'; b = '0'; x = '0'
vid t=10 blir sätts b='1'
 
```
p3: process(a, b)
begin
  x <= '1';
  if b = '1' then
    x <= '0';
  end if;
end process p3;
```



Bengt Oelmann -- copyright 2002

9

Ex: VHDL kod för 3-ing. AND

♦ Exempel #4, ”en 3-ingångars AND-grind”

$$x = a(2) \cdot a(1) \cdot a(0)$$

```
and3: process(a)
begin
  x <= '1';
  for i in 2 downto 0 loop
    x <= a(i) and x;
  end loop;
end process p3;
```

Det nya värdet för x schemaläggs till en tidpunkt efter for-loopen har körts

X är alltid '0' i for-loopen
 $X \leq a(i) \text{ and '0'} \rightarrow x = '0'$

Tid	a ₂ , a ₁ , a ₀ , x	Drivare (av utgången x)	Kommentarer
0ns	1, 1, 1, 0	(0, 0ns) (1, 0ns+Δ) (0, 0ns+Δ)	and3 körs p.g.a initiering
0ns+Δ	1, 1, 1, 0	(0, 0ns+Δ) (0, 0ns+Δ)	
0ns+Δ	1, 1, 1, 0	(0, 0ns+Δ)	

Signaltillelning ger upphov till parallella händelser
Ordningen på signaltillelning i koden spelar ingen roll

Det fungerar inte!!

Bengt Oelmann -- copyright 2002

10

Ex: VHDL kod för 3-ing. AND

- ♦ ”en 3-ingångars AND” – använd variabler

```
and3: process(a)
  variable temp: bit;
begin
  temp := '1';
  for i in 2 downto 0 loop
    tmp := a(i) and temp;
  end loop;
end process p3;
```

Variabeltilldelning sker direkt utan att schemaläggas i framtiden

Genom att använda variabler blir koden sekventiell där ordningen på satserna spelar roll

Variabler kan endast användas i processer


Det fungerar!!

Processer

- ♦ En process är ett sekventiellt program
- ♦ Flera processer i en arkitektur exekveras parallellt
- ♦ Kommunikation mellan processer sker med signaler
- ♦ Syntax:

```
[<process_namn>:] process [(sensitivitetslista)]
  [<deklarationer i processen>]
begin
  <sekventiella satser>
end process [<process namn>;]
```

Aktivering av processer

 

13

Sekventiella satser

- ◆ Sekventiella satser finns endast inne i processer
- ◆ För sekventiella satser gäller
 - Att deras inbördes ordning i koden spelar roll
 - Att de exekveras i noll simuleringsstid
 - Att de har absolut inget att göra med sekventiell logik eller tillståndsmaskiner
- ◆ De sekventiella satserna är
 - IF-THEN-ELSE
 - CASE-WHEN

IF-THEN-ELSE

- ♦ Exekverar första sektionen med satser som följer ett sant villkor
- ♦ Ingen annan sektion exekveras

```
label:                -- ej nödvändigt
if villkor1 then
  sats1;
elsif villkor2 then -- ej nödvändig sektion
  sats2;
else                 -- ej nödvändig sektion
  sats3;
end if;
```

Logiskt uttryck med IF-THEN ...

- ♦ En serie villkor bildar ett logiskt uttryck


```
process (x, y, z, a, b)
begin
  if x = '1' then
    f <= a;
  elsif y = '1' then
    f <= b;
  elsif z = '1' then
    f <= c;
  else
    f <= d;
  end if;
end process;
```

$f = xa + x'yb + x'y'zc + x'y'z'd$

Logiskt uttryck med IF-THEN ...

♦ Exempel:
 
```
process (xbus)
begin
  if xbus = "111"
  then
    do_itnow <= '1';
  else
    do_itnow <= '0';
  end if;
end process;
```



Felaktig användning av IF-THEN ...


♦ Exempel:

```
process (xbus)
begin
  if xbus = "111" then
    do_itnow <= '1';
  end if;
end process;
```

-- en latch kommer att föras in



 Det finns inget i koden som säger att
Utgången ska gå till '0'



CASE-WHEN satsen


- ♦ Exekverar endast en sektion som följs av ett giltigt val eller det som följer efter *OTHERS*
- ♦ Valen måste vara ömsesidigt uteslutande
- ♦ Samtliga möjliga val måste anges
- ♦ Resulterar i en multiplexer-baserad struktur

```
label:  
case selector_expression is  
  when val1 => sats1;  
  when val2 => sats2;  
  when val3 => sats3;  
  when OTHERS => sats4;  
end case;
```

CASE-WHEN – exempel

- ♦ 2:1 Multiplexer
 
```
case sel is  
  when '0' => z <= a;  
  when '1' => z <= b;  
end case;
```



Parallella satser

- ♦ Parallella satser finns på arkitekturnivå
- ♦ För parallella satser gäller
 - Att deras inbördes ordning i koden spelar ingen roll
 - Att resultatet av den schemaläggs som en händelse framtida simuleringstid
- ♦ De parallella satserna är
 - With-select-when
 - When-else


WITH-SELECT-WHEN

- ♦ Kallas för "selected signal assignment"
- ♦ Parallella satser – alltså gäller det signaler
- ♦ Väljer en av flera värden som ska driva utsignalen
 - Valet baserar sig på alla möjliga värden av ett uttryck

```
with uttryck select
  utsignal <= värde1 when val1,
               värde2 when val2,
               ...
               värde9 when val9;
```

Resultat från en *with-select-when*
 
```
with uttryck select
  utsignal <= värde1 when val1,
           värde2 when val2,
           ...
           värde9 when val9;
```





Bengt Oelmann -- copyright 2002

23

Exempel på *with-select-when*
  
```
-- 2-till-1 multiplexer
with addsub select
  opcode <= add when '0',
           sub  when '1';
```



```
with (a and b) select
  out <= "1011" when "00",
        "11--" when "10",
        x OR y when "11",
        "0000" when others;
```

Logiska uttryck tillåtna

others blir valet då ingen av de
Ovanstående är sanna

```
with min_integer select
  outvec <= X"1F" when 35,
           X"27" when 2 TO 5,
           X"FF" when OTHERS;
```

Ett område av värden kan anges

Bengt Oelmann -- copyright 2002

24

When-else

- ◆ Kallas också för ”conditional signal assignment”
- ◆ Parallella satser – alltså gäller det signaler
- ◆ Väljer en av flera värden för att driva utsignalen
 - Valet baserar sig på det första villkoret som blir sant

```
utsignal <= värde1 when villkor1 else
           värde2 when villkor2 else
           ...
           värde9;
```

Exempel på *when-else*

```
opcode <= add when (addsub = '0') else
           sub when (addsub = '1') else
           nop;

out <= "1011" when (a = '0') else
       "11--" when (b = '0') else
       x OR y when (a AND b) = '1' else
       "0000";

-- 4-till-2 prioritetsavkodare
outcode <= "11" when in3 = '1' else
           "10" when in2 = '1' else
           "01" when in1 = '1' else
           "00" when in0 = '1' else
           "00";
```

Slut på föreläsning 3

Innehåll

- Parallellitet i VHDL
- Fördröjningar
- Simuleringscykeln
- Aktivering av processer
- Parallella och sekventiella satser