

Konstruktion av sekventiell logik

◆ Innehåll


- Timing i synkrona system
- Synkrona processer i VHDL
- VHDL-kod som introducerar latchar och vippor
- Initiering av minneselement
- Mealy- och Moore-maskiner i VHDL
- Byggblock: räknare, register, RAM/ROM

Copyright Bengt Oelmann
2002

1

Timing i synkrona system

◆ Generell modell för synkront system

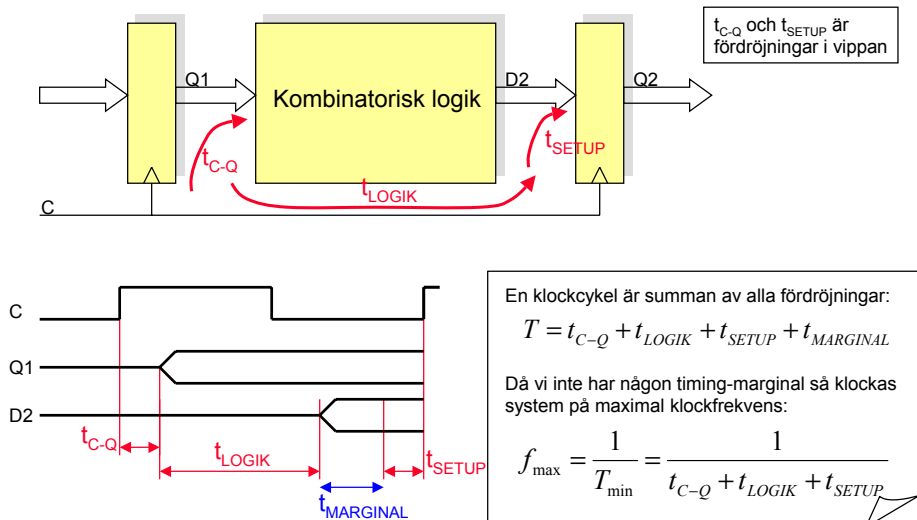


Copyright Bengt Oelmann 2002

2

Synkrona processer i VHDL

♦ Synkrona processer

 - Kallas även för klockade processer
- Alla aktiveras samtidigt, på t.ex positiv klockflank
- Signal- och variabeltilldelningar i processen resulterar i D-vippor



Copyright Bengt Oelmann 2002

3

Exempel: positivt flanktriggad D-vippa i VHDL


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.ALL
```

```
entity dff IS  
  port (d, clk : in std_logic;  
        q : out std_logic);  
end dff;
```

```
architecture behavior of dff is  
begin  
  process(clk)  
  begin  
    if (clk'event and clk = '1') then  
      q <= d;  
    else  
      q <= q;  
    end if;  
  end process;  
end behavior;
```

Läser in det nya värdet i vippan

Behåller det gamla värdet

 


Copyright Bengt Oelmann 2002


4

Fler eksempel på vippor
 
```
architecture dataflow of pos_dff is  
  q <= d when (clk'event and clk='1') else q;
```



 
```
architecture dataflow of neg_dff is  
  q <= d when (clk'event and clk='0') else q;
```



Exempel på D-latch
 
```
architecture dataflow of dlatch is  
  q <= d when (clk = '1') else q;
```




Exempel: Kod som inför vippor i konstruktionen

Skriv en funktion som tar in ett 8-bitars tal i ett register om det är större än 10. Om det är mindre än 10 ska registret innehålla 10.

```
entity load_ge_10 is
  port (
    clk : in    std_logic;
    d    : in    std_logic_vector (7 downto 0);
    q    : out   std_logic_vector (7 downto 0);
  );
end load_ge_10;

 architecture rtl of load_ge_10 is
begin
  process (clk)
  begin
    if (clk'event and clk = '1') then
      if d > 10 then
        q <= d;
      else
        q <= conv_std_logic_vector(10,8);
      end if;
    end if;
  end process;
end rtl;
```



Signal- och variabeltilldelningar leder till införande av register


Copyright Bengt Oelmann 2002

7

Initiering av vippor

- ♦ Initiering av vippor behövs efter systemstart
- ♦ Två typer av initiering
 - Synkron reset/preset
 - Asynkron reset/preset
- ♦ Exempel: synkron reset
 
```
if (clk'event and clk = '1') then
  if reset = '1' then q <= '0';
  else q <= d;
end if;
end if;
```




Copyright Bengt Oelmann 2002

8

forts. initiering av vippor


♦ Exempel: Asynkron reset
 
```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then q <= '0';
  elsif (clk'event and clk = '1') then q <= d;
  end if;
end process;
```




♦ Exempel: Asynkron preset
 
```
process (clk, preset)
begin
  if preset = '1' then q <= '1';
  elsif (clk'event and clk = '1') then q <= d;
  end if;
end process;
```



Konstruktion av tillståndsmaskiner

♦ Syntesprocedur för manuell syntes:

 

Konstruktion av tillståndsmaskiner

♦ Syntesprocedur för automatisk syntes




Exempel på tillståndsmaskin i VHDL

```
architecture rtl of fsm_simple is
  type state_type is (start, r1, r2);
  signal state : state_type;

begin
  -- rtl
  update_state : process (clk, reset)
  begin
    -- process fsm
    if reset = '0' then
      state <= start;
    elsif clk'event and clk = '1' then
      case state is
        when start => if A = '0' then state <= start; else state <= r1; end if;
        when r1 => if A = '0' then state <= r1; else state <= r2; end if;
        when r2 => if A = '0' then state <= r2; else state <= start; end if;
      end case;
    end if;
  end process update_state;

   output_logic : process(state)
  begin
    case state is
      when start => z <= '0';
      when r1 => z <= '1';
      when r2 => z <= '0';
    end case;
  end process output_logic;
end rtl;
```





Mealy typ i VHDL

```
architecture mealy of fsm2 is
  type state is (S1, S2, S3, S4);
  signal present_state, next_state: state;
begin
```

```
  process (aIn, present_state) begin
    CASE present_state IS
      when s1 => if (aIn = '1')
        then yOut <= '0'; next_state <= s4;
        else yOut <= '1'; next_state <= s3;
      end if;
      when s2 => yOut <= '1'; next_state <= s3;
      when s3 => yOut <= '1'; next_state <= s1;
      when s4 => if (aIn = '1')
        then yOut <= '1'; next_state <= s2;
        else yOut <= '0'; next_state <= s1;
      end if;
    end case;
  end process;
```

```
  process begin
    wait until clk = '1';
    present_state <= next_state;
  end process;
```

```
end mealy;
```

  


Copyright Bengt Oelmann 2002

13

Moore typ i VHDL

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity fsm1 is
  port (aIn, clk: in std_logic; yOut: out std_logic);
end fsm1;
```

```
architecture moore of fsm1 is
  type state is (s1, s2, s3, s4);
  signal present_state, next_state: state;
begin
  process (aIn, present_state) begin
    case present_state is
      when s1 => yOut <= '0';
        if (aIn = '1') then next_state <= s1
        else next_state <= s2;
      when s2 => yOut <= '0'; next_state <= s3;
      when s3 => yOut <= '1'; next_state <= s4;
      when s4 => yOut <= '1'; next_state <= s1;
    end case;
  end process;
  process begin
    wait until clk = '1';
    present_state <= next_state;
  end process;
end moore;
```

 

Copyright Bengt Oelmann 2002

14

Räknare i VHDL

♦ Modulo-8 räknare

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use work.numeric_std.ALL;

entity modulo8 IS
    PORT(clk: in std_logic;
          cnt: buffer unsigned (7 downto 0));
END count8;


architecture rtl of count8 is
begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then cnt <= cnt +1;
        end if
    end process;
end rtl;
```

Skiftregister i VHDL

```
entity shift_r is
    port (
        clk, resetn, d_in, shift_en : in std_logic;
        shift_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end shift_r;

architecture rtl of shift_r is
    signal shift_reg: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    process (clk, resetn)
    begin
        if resetn = '0' then
            shift_reg <= (others=>'0');
        elsif clk'event and clk = '1' then
            if shift_en='1' then
                shift_reg(3 downto 1) <= shift_reg(2 downto 0);
                -- shift_reg <= shl(shift_reg, "1");
                -- shift_reg <= shift_reg sll 1;
                shift_reg(0) <= d_in;
            end if;
        f;
    end process;

    shift_out <= shift_reg;
end rtl;
```

 

Alternativa skrivsätt

Minnen i VHDL

- ◆ Ett RAM eller ROM kan skapas på två sätt
 - Man använder en array med konstanter
 - Man instansierar en färdig minnesmodul

Exempel på 4×8 ROM i VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity ROM is
    port (
        address : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        dout    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ROM;

architecture rtl of ROM is

    type rom_table is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
    constant rom_contents : rom_table := rom_table'("00101111",
                                                    "11010000",
                                                    "01101010",
                                                    "11101101");

begin -- rtl
    dout <= rom_contents(conv_integer(address));
end rtl;
```


Exempel #1: RAM i VHDL

architecture rtl of rmodul is

```
component RAM4_8
  port (
    din: in std_logic_vector(7 downto 0),
    address0, address1, we : in std_logic;
    dout : out std_logic_vector(7 downto 0);
  end component;
```

```
begin -- rtl
  ram1:
    RAM4_8 port map (
      din      => d,
      address0 => a0,
      address1 => a1,
      we       => we,
      dout     => q)
end rtl;
```

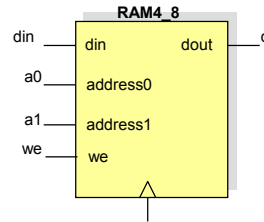Definiera färdig RAM module från ett bibliotek



Copyright Bengt Oelmann 2002

19

Exempel #2: RAM i VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity ram32_16 is
  port (
    addr      : in  std_logic_vector(4 downto 0);
    clk, we_n : in  std_logic;
    din       : in  std_logic_vector(15 downto 0);
    dout      : out std_logic_vector(15 downto 0));
end ram32_16;
```


architecture rtl of ram32_16 is

```
type ram_type is array (31 downto 0)
  of std_logic_vector(15 downto 0);
signal ram_array : ram_type;
```

```
begin
  process(clk)
  begin
    if clk'event and clk='1' then
      if we_n='0' then
        ram_array(conv_integer(addr)) <= din;
      end if;
    end if;
  end process;

  dout <= ram_array(conv_integer(addr));
end rtl;
```

Definiera en minnesmatris

 

Copyright Bengt Oelmann 2002

20

SLUT på Föreläsning 5

◆ Innehåll

- Timing i synkrona system
- Synkrona processer i VHDL
- VHDL-kod som introducerar latchar och vippor
- Initiering av minneselement
- Mealy- och Moore-maskiner i VHDL
- Byggblock: räknare, register, RAM/ROM