

# Laboration i digital konstruktion I: Lab 3

## 1.0 Konstruktion och implementering av en parameteriserbar ALU

### 1.1 Syfte

Den här laborationen visar hur man kan konstruera parameteriserbara moduler. Med en parameter kan man sätta bitbredden för operanderna till ALU:n

### 1.2 Bakgrund

I en mikroprocessor är ALU:n (Aritmetisk, Logisk Enhet) den enhet som utför alla aritmetiska och logiska operationer. ALU:n kan utföra ett antal olika operationer. Vilken operation som utförs bestäms av den instruktion som för tillfället exekveras.

### 1.3 Förberedelser

```
cd ~/VHDL
mkdir lab3
cd lab3
qhlib work
cp ~kurser/digkon1/lab/VHDL_kod/ALU_lab.vhdl
```


I *ALU\_lab.vhdl* finns grunden till VHDL beskrivningen som ska kompletteras samt anpassningar för att kunna använda ALU:n på prototypkortet.

### 1.4 Funktionell beskrivning av ALU:n

ALU:n i den här laborationen kan utföra 8 operationer på två operand med  $N$ -bitars ordbredd.  $N$  är en parameter som kan sättas av användaren. Operanderna  $A$  och  $B$  läses en åt gången in i var sitt register. Med signalen  $OP\_SEL$  väljs vilket av registren som ska uppdateras, signalen  $OP\_IN$  laddas in i ett av registren. Funktionen som ska utföras sätts med signalen  $S$ .

**Tabell 1: ALU funktioner**

| S   | F                  |
|-----|--------------------|
| 000 | 00 ... 0           |
| 001 | $B - A - 1 + CIN$  |
| 010 | $A - B - 1 + CIN$  |
| 011 | $A + B + CIN$      |
| 100 | $A \text{ xor } B$ |
| 101 | $A \text{ and } B$ |
| 110 | $A \text{ or } B$  |
| 111 | 11 ... 1           |

 

Figuren ovan beskriver strukturen i *ALU\_lab.vhdl* som består av instantiering av ALU, reg2 och två stycken 7-segmentavkodare samt kopplingar signal till pinnar på FPGA:n.

## 1.5 Utförande

### 1.5.1 VHDL-beskrivning av ALU

Skriv funktionen för ALU:n enligt tabell 1. Signalgränssnittet står beskrivet i ALU\_lab.vhdl. Koden ska skrivas så att den kan hantera godtyckliga bitbredder styrd av parametern N.

### 1.5.2 VHDL-beskrivning av reg2

Skriv funktionen för registret. Signalgränssnittet står beskrivet i ALU\_lab.vhdl. Koden ska skrivas så att den kan hantera godtyckliga bitbredder styrd av parametern N.

### 1.5.3 Verifiera med simulering

Sätt parametern  $N = 32$  och kompilera.

Simulera och kontrollera att samtliga funktioner fungerar som tabell 1 specificerar.

#### 1.5.4 Implementera i FPGA

Sätt parametern  $N = 3$ .

Läs in filerna *sevenseg\_decoder.vhdl* och *ALU\_lab.vhdl* i Leonardo och syntetisera så att en XNF-fil skapas.

Kom ihåg att göra följande inställning i Leonardo före syntes:


Under fliken *Techn...* FPGA - Xilinx - 4005ePC84

Välj *Advanced settings* längst ner på sidan ...


Ta bort kryssen för *Global Buffers*
 
### 1.5.5 Ladda ner till prototypkortet

Testa ALU:n på kortet. Indata matas in från följande switchar på SW-3:



 Resultaten visas på 7-segment displayen och på lysdioderna:



### 1.6 Tips

Addition och subtraktion kan göras med + och - tecken om man har *ieee.std\_logic\_1164.all* inkluderat. Addition och subtraktion görs med signaler/variabler med datatypen *std\_logic\_vector* men inte med *std\_logic*. En konstant bit som '1' skrivs som bitvektor "1". Signalen *CIN* är av *std\_logic*. Den skrivs som *std\_logic\_vector* genom ("&CIN"), d.v.s sammanslagning av en tom vektor med en bit ger en vektor.

### 1.7 Redovisning

VHDL kod för ALU:n och reg2 ska visas för lab. handledaren

Simulering av 32-bitars varianten ska demonstreras för lab. handledaren

Implementeringen av 3-bitars varianten ska demonstreras för lab. handledaren.

Förklara hur *generics* används.