

Datum: 21/10/02

Hjälpmedel: inga

1. Konstruera en krets som tar in två positiva tal A och B. Om A är större eller lika med B så läggs värdet för A ut på utgången Z. I annat fall så läggs B ut på utgången Z. A, B och Z är alla 4-bitars binära tal.
2. Konstruera en 1-8 demultiplexer genom att endast använda grundläggande grindar.