

FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR

DIGITALTEKNIK 3p – ETEA17

Sekvenskretsar

◆ Innehåll

- Synkrona sekvenskretsar
- Tillståndsdigram / tillståndstabell
- Definition av Moore- och Mealy-maskiner
- Tillståndskodning
- Syntes av sekventiell logik
- Räknare

Sekvenskretsar – Exempel



Exempel: Bankomat

Sekvens av operationer för att göra ett uttag:

- Sätt in kortet
- Mata in PIN-kod
- Mata in storleken på uttaget
- Vänta på pengarna
- Ta ut kort och pengar


Forts. Exempel – Tillståndsdigram

"Operationer" utförda av dig:

1. Sätt in kortet
2. Mata in PIN-kod
3. Mata in storleken på uttaget
4. Vänta på pengarna
5. Ta ut kortet och pengarna


"Operationer" utförda av maskinen:

 1. Vänta på kortet
2. Hämta in PIN-kod
3. Hämta in storleken på uttaget
4. Utför transaktionen
5. Mata ut kortet och pengarna




Tillståndsdigram

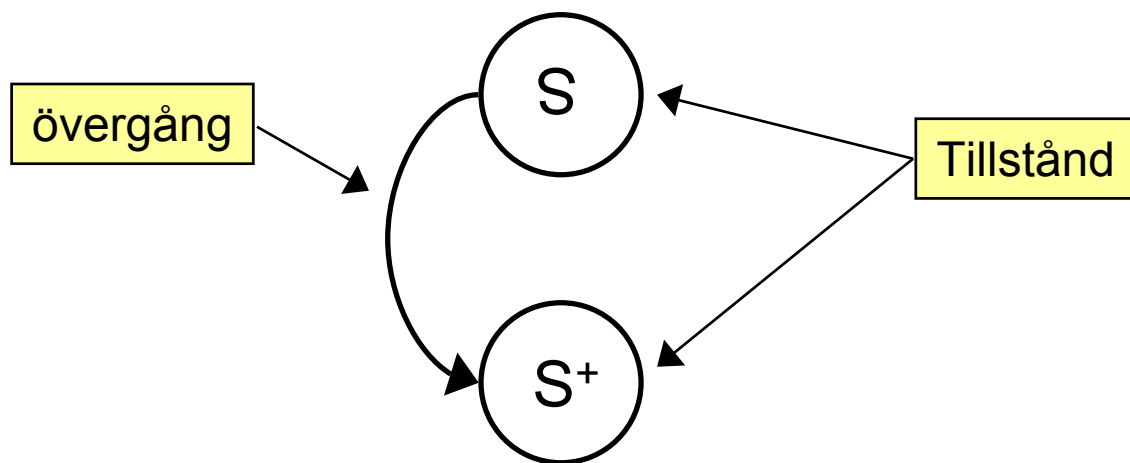- ◆ Tillståndsdigram (*eng. State Transition Graph*)
 - Visar varje individuellt tillstånd
 - Samtliga möjliga sekvenser av tillstånd
sekvensnätet kan ha




Tillståndsmaskin (*eng. Finite-State Machine*)

 - Implementerar ett tillståndsdigram
- Består av
 - Tillståndsminne – innehåller maskinens tillstånd (s)





$$s(t_k) = s^+(t_{k-1})$$

 - Funktion för att beräkna nästa tillstånd (δ)
- Funktion för att beräkna utgångarnas värde (λ)




Tillståndsminne

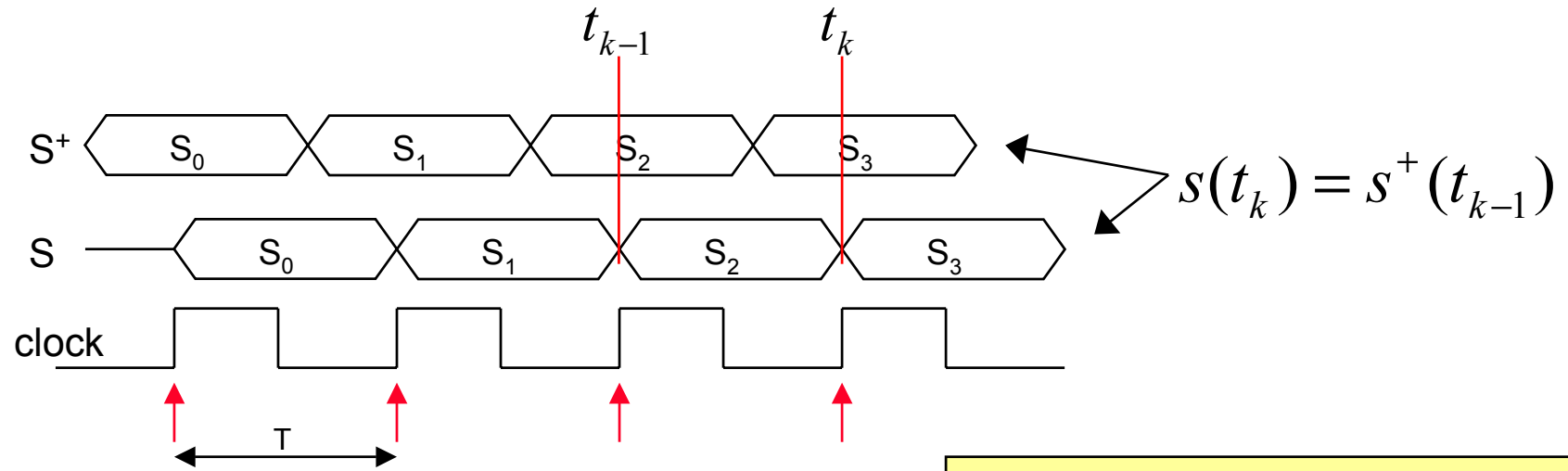 




Klocksignalen delar upp tiden i steg

- ett tidsdiskret system
- minnet fördröjer signalen en klockcykel
- alla förändringar i minnet sker samtidigt på aktiv flank
- klockfrekvensen $f = 1/T$


Synkront D-element som tillståndsminne

 

Typer av minneselement

   Symbol	Karakteristisk ekvation	Syntestabell																				
D-vippa 	$q^+ = D$	<table><tr><th>q</th><th>q+</th><th>D</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	q	q+	D	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0					
q	q+	D																				
0	0	0																				
0	1	1																				
1	1	1																				
1	0	0																				
T-vippa 	$q^+ = T \cdot \overline{q} + \overline{T} \cdot q$	<table><tr><th>q</th><th>q+</th><th>T</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	q	q+	T	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1					
q	q+	T																				
0	0	0																				
0	1	1																				
1	1	0																				
1	0	1																				
JK-vippa 	$q^+ = J \cdot \overline{q} + \overline{K} \cdot q$	<table><tr><th>q</th><th>q+</th><th>J</th><th>K</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	q	q+	J	K	0	0	0	-	0	1	1	-	1	1	-	0	1	0	-	1
q	q+	J	K																			
0	0	0	-																			
0	1	1	-																			
1	1	-	0																			
1	0	-	1																			

Synkron tillståndsmaskin

 


Tillståndet kodat i digitalt tal
- Binär kodning med n bitar kan representera 2^n tillstånd

Exempel på kodning:

Tillstånd	Kod
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Moore-maskin – struktur

 

Utsignalfunktionen:

$$z = \lambda(s)$$


d.v.s: utgången beror
endast av tillståndet s .

Nästatillstånds-funktionen:

$$s^+ = \delta(i, s)$$

d.v.s: nästa tillstånd beror av
värdet på ingångarna och nuvarande
tillstånd s

 Moore-maskin – tillståndsdigram och tabell



≡

S	I		Z
	0	1	
S0	S0	S1	0
S1	S1	S2	0
S2	S2	S3	0
S3	S3	S0	1

S^+


Nuvarande
tillstånd

Nästa
tillstånd

Utsignalvärde
För ett givet tillstånd
är det oberoende av I.

Utsignalen anges i
"tillståndscirkeln"

Mealy-maskin – struktur

 

Utsignalfunktionen:

$$z = \lambda(i, s)$$


d.v.s: utgången beror både av s och i .

Nästatillstånds-funktionen:

$$s^+ = \delta(i, s)$$

d.v.s: nästa tillstånd beror av värdet på ingångarna och nuvarande tillstånd s

 Mealy-maskin – tillståndsdigram och tabell



≡

	I	
S	0	1
S0	S0,0	S1,0
S1	S3,0	S2,0
S2	S2,0	S3,1
S3	S3,0	S0,1

Nuvarande
tillstånd

S^+, Z

För $I=1$ fås ett annat
nästa tillstånd och
utsignal


För $I=0$ fås ett nästa
tillstånd och utsignal

Utgången Z är beroende av
Nuvarande tillstånd OCH ingångsvärdet

Tillståndskodning

Tillstånd	Binär	Gray	One-hot	Almost One-hot
INIT	000	000	00001	0000
A0	001	001	00010	0001
A1	010	011	00100	0010
OK0	011	010	01000	0100
OK1	100	110	10000	1000
	$q_2 q_1 q_0$	$q_2 q_1 q_0$	$q_4 q_3 q_2 q_1 q_0$	$q_3 q_2 q_1 q_0$

Symboliskt namn ges
en binär kod

 


$$Q = \{q_2, q_1, q_0\}$$


Q är det kodade tillståndet

Syntes av tillståndsmaskin – översikt


Specifikation

 

 Otvetydig funktionell specifikation av tillståndsmaskinen





Kombinatoriska nät med logiska grindar

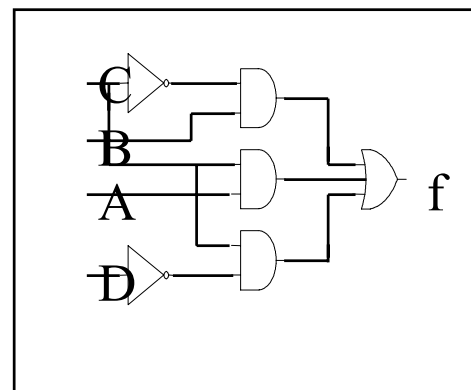

Procedur för syntes:


- Konstruera en tillståndstabel
- Tilldela varje tillstånd en kod (tillståndskodning)
- Konstruera en transitionstabel
- Bestäm minnestyp (vilken vippa ska användas)
- Konstruera en excitationstabel
- Ta fram logiska uttryck för λ och δ .
- Konstruera ett schema som visar grindar och vippor

Tillståndstabell

  

S	E		Z
	0	1	
A	A	B	0
B	B	C	0
C	C	D	0
D	A	B	1

S^+

 

En Moore-maskin


Transitionstabelle

Tillstånd (S)	Binär (Q)
A	00
B	01
C	10
D	11
	$q_1 q_0$

Tillstånden kodas med binär kod

S	E		Z
	0	1	
A	A	B	0
B	B	C	0
C	C	D	0
D	A	B	1
	S^+		

S byts ut mot Q

 

Transitionstabelle			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1
	Q^+		


Excitationstabelle

Transitionstabellen ger relationen mellan Q och Q^+
 $Q^+ = f(Q, E)$

Egentligen vill vi veta relationen mellan Q och M ,
 där M är insignalerna till minneselementen.

$$M = f(Q, E)$$

 Specialfall: Då D-vippor används så är $M=Q^+$.
 Karakteristiska ekvationen är $Q^+=D$.



Transitionstabelle			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1
Q ⁺			



Syntestabelle för D-vippa		
q	q ⁺	D
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	0



Excitationstabelle			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1
D			

Excitationstabelle für T-vippa

Transitionstabelle			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1
		Q ⁺	



Syntestabelle für T-vippa		
q	q ⁺	T
0	0	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1



Excitationstabelle			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	00	11	0
10	00	01	0
11	11	10	1
		T	

Logiskt uttryck för δ -funktionen då D-vippor används

Excitationstabell			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1

$Q=\{q_1, q_0\}$ $D=\{d_1, d_0\}$

$q_1 q_0$ E	00	01	11	10
0	0 0	1 1	0 3	0 2
1	1 4	0 5	1 7	1 6

$$d_0 = f(E, q_1, q_0)$$

$$d_0 = \overline{E} \overline{q_1} q_0 + E q_1 + E \overline{q_0}$$

$q_1 q_0$ E	00	01	11	10
0	0 0	0 1	0 3	1 2
1	0 4	1 5	0 7	1 6

$$d_1 = f(E, q_1, q_0)$$

$$d_1 = \overline{E} \overline{q_1} q_0 + q_1 \overline{q_0}$$

Logiskt uttryck för λ -funktionen

Excitationstabell			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	01	10	0
10	10	11	0
11	00	01	1


$Q=\{q_1, q_0\}$ $D=\{d_1, d_0\}$

$q_1 q_0$	00	01	11	10
	0	0	1	0

$$Z = f(q_1, q_0)$$

$$Z = q_1 q_0$$

Schema för tillståndsmaskin med D-vippor

 

Logiskt uttryck för δ -funktionen då T-vippor används

Excitationstabell			
Q	E		Z
	0	1	
00	00	01	0
01	00	11	0
10	00	01	0
11	11	10	1

$\{q_1, q_0\}$ $T = \{t_1, t_0\}$

E	$q_1 q_0$			
	00	01	11	10
0	0 0	0 1	1 3	0 2
1	1 4	1 5	0 7	1 6

$$t_0 = f(E, q_1, q_0)$$

$$t_0 = \overline{E}q_1q_0 + E\overline{q_1} + E\overline{q_0}$$

E	$q_1 q_0$			
	00	01	11	10
0	0 0	0 1	1 3	0 2
1	0 4	1 5	1 7	0 6

$$t_1 = f(E, q_1, q_0)$$

$$t_1 = Eq_0 + q_1q_0$$

Räknare

- ◆ Räknar antalet inkommande klockpulser
- ◆ De är sekvenskretsar
- ◆ Olika typer av räknare
 - Modulo- 2^n räknare
 - Räknare med *enable*
 - Upp- och nedräknare

Modulo- 2^n räknare



Max. värde för ett n-bitars tal

- ◆ Generellt

- Räknar sekvensen ...0, 1, ... 2^n-1 , 0, ...

- ◆ Exempel: Modulo-8 (2^3) räknare

 
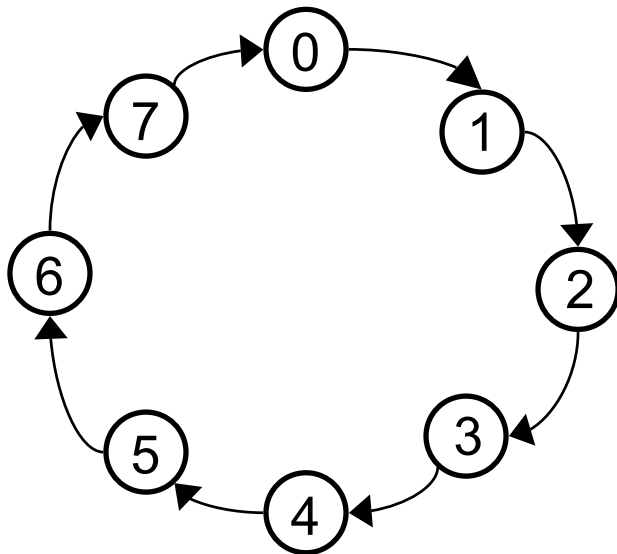
- Räknar sekvensen ...0, 1, ... 7, 0, ...



Räknare med *enable*



◆ Funktion

  - Med en *enable* signal kan man styra om räknaren ska räkna eller inte



◆ Funktion

 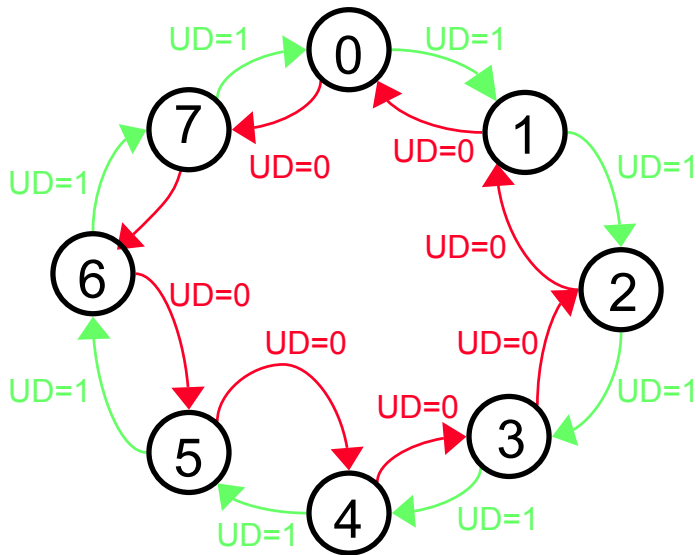- Med en styrsignal UD (upp eller ned) kan man välja om räknaren ska räkna upp eller ned



SLUT på Föreläsning 4

◆ Innehåll

- Minneselement
- Tillståndsdigram / tillståndstabel
- Definition av Moore- och Mealy-maskiner
- Tillståndskodning
- Syntes av sekvenskretsar
- Räknare

Digitala tal och Boolesk algebra

Innehåll

- Talsystem och koder
- Aritmetik för binära tal
- Grundläggande logiska operationer
- Logiska grindar
- Definitioner i Boolesk algebra
- Räknelagar

Binära talsystemet

◆ Binärt

- Positionssystem
- Två symboler används, $B = \{ 0, 1 \}$
- Binära tal gör det lätt att bygga elektronik baserade på elektroniska omkopplare
- En algebra utvecklad av Boole gör det lätt att hantera logiska uttryck baserade på binära tal

Positionsbaserade talsystem

- ♦ Ett generellt positionsbaserat talsystem med basen b

Låt

$S = \{s_0, s_1, \dots, s_{b-2}, s_{b-1}\} =$ mängd symboler

$b =$ antal symboler $\equiv$ basen

$N =$ positivt heltal, $N \geq 0$

$q =$ antal positioner som krävs för att representera N i basen b

Representera positiva heltal

- ◆ För positiva heltal:

$$N = \sum_{i=0}^{q-1} s_i b^i$$

- ◆ *ex.*, Decimaltal

$$(234)_{10} = s_2 b^2 + s_1 b^1 + s_0 b^0$$

$$\text{låt } b = 10, \quad S = \{0, 1, \dots, 8, 9\}$$

$$(234)_{10} = 2 \bullet 10^2 + 3 \bullet 10^1 + 4 \bullet 10^0$$

$$(234)_{10} = 2 \bullet 100 + 3 \bullet 10 + 4 \bullet 1$$

$$(234)_{10} = 200 + 30 + 4$$

Representera positiva heltal

- ♦ *exempel*, Binärt tal (basen 2)

$$(1011)_2 = s_3 b^3 + s_2 b^2 + s_1 b^1 + s_0 b^0$$

$$\text{låt } b = 2, S = \{0,1\}$$

$$(1011)_2 = 1 \bullet 2^3 + 0 \bullet 2^2 + 1 \bullet 2^1 + 1 \bullet 2^0$$

$$(1011)_2 = 1 \bullet (1000)_2 + 0 \bullet (100)_2 + 1 \bullet (10)_2 + 1 \bullet (1)_2$$

$$(1011)_2 = (1)_{10} \bullet (8)_{10} + (0)_{10} \bullet (4)_{10} + (1)_{10} \bullet (2)_{10} + (1)_{10} \bullet (1)_{10}$$

$$(1011)_2 = (8+2+1)_{10} = (11)_{10}$$

Representera delar av heltal (*eng. Fraction*)

Låt

$S = \{s_{-1}, \dots, s_{r-2}, s_{r-1}\}$ = mängd symboler

b = antal symboler i $S \equiv$ basen

$1 > F \geq 0$

p = Antal positioner som krävs för att representera F i basen b ,
eller antal positioner som tillåts

då blir

$$F = \sum_{i=-p}^{-1} s_i b^i$$

Exempel på decimal tal

- ◆ Låt $p = 3$ (*tre positioner till höger om decimalpunkten*)

$$b = 10$$

$$F = s_{-1}b^{-1} + s_{-2}b^{-2} + s_{-3}b^{-3}$$

$$(0.625)_{10} = 6 \bullet 10^{-1} + 2 \bullet 10^{-2} + 5 \bullet 10^{-3}$$

$$(0.625)_{10} = 6 \bullet 0.1 + 2 \bullet 0.01 + 5 \bullet 0.001$$

$$(0.625)_{10} = 0.600 + 0.0200 + 0.005$$

Exempel på Binära ”decimaltal”?

◆ Låt $p = 3$

$$b = 2$$

$$(0.101)_2 = 1 \bullet 2^{-1} + 0 \bullet 2^{-2} + 1 \bullet 2^{-3}$$

$$(0.101)_2 = 1 \bullet \frac{1}{2} + 0 \bullet \frac{1}{4} + 1 \bullet \frac{1}{8}$$

$$(0.101)_2 = (0.100)_2 + (0.000)_2 + (0.001)_2$$

Bas-konvertering

- ◆ Ett tal med basen b skrivs om som:

$$\begin{aligned} N_0 &= s_p \cdot b^p + s_{p-1} \cdot b^{p-1} + \dots + s_1 \cdot b^1 + s_0 \cdot b^0 \\ &= (s_p \cdot b^{p-1} + s_{p-1} \cdot b^{p-2} + \dots + s_1) \cdot b + s_0 \\ &= N_1 \cdot b + s_0 \end{aligned}$$

- ◆ En division av N_0 med b ger:

$$N_1 + \left(\frac{s_0}{b} \right)$$

Resten = s_0 = minst signifikanta siffran

$$N_2 + \left(\frac{s_1}{b} \right)$$

Resten = s_1 = näst minst signifikanta siffran

Procedur för bas-konvertering

Exempel: Omvandla 57_{10} till binärt tal

	<i>kvot</i>	<i>rest</i>	
$57 / 2 =$	28	1	Minst signifikanta biten (eng. Least Significant Bit)
$28 / 2 =$	14	0	
$14 / 2 =$	7	0	
$7 / 2 =$	3	1	
$3 / 2 =$	1	1	Mest signifikanta biten (eng. Most Significant Bit)
$1 / 2 =$	0	1	

Svar: $57_{10} = 111001_2$

Att tänka på vid omvandling

- ◆ Syftet med binär representation är att erhålla tal i ett format som passar digital logik
- ◆ Ju större noggrannhet ett binärt tal har desto fler bitar krävs → mer digitala kretsar
- ◆ Alla tal i en bas kan INTE representeras exakt i en annan bas (avrundningsfel)

Binära, Oktala och Hexadecimala tal

- ◆ Det är lätt att konvertera binära tal till andra, mer lättarbetade format genom att gruppera bitar tillsammans och sedan konvertera till lämplig bas
 - Oktala tal $S = \{ 0, 1, \dots, 7 \}$, basen = 8
 - 3-bits grupper
 - Hexadecimal $S = \{ 0, \dots, 9, A, B, C, D, E, F \}$, basen = 16
 - 4-bits grupper

Exempel: Binär till Oktal omvandling

$$N_2 = 1010110100.1$$

gruppera i 3 - bitars grupper från "decimal"-punkten

$$N_2 = 1 \underline{010} \underline{110} \underline{100}.1$$

füll ut med två nollor för att få ett oktalt tal (en full grupp)

$$N_2 = \underline{001} \underline{010} \underline{110} \underline{100}.\underline{100}$$

Konvertera varje 3 - bitars grupp

$$N_8 = 1 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad . \quad 4$$

$$N_8 = (1264.4)_8$$

Exempel: Binär till hexadecimal

$$N_2 = 1010110100.1$$

gruppera i 4 - bitars grupper från "decimal"-punkten

$$N_2 = 10 \underline{1011} \underline{0100}.1$$

fyll ut med nollor för att få en komplett grupp

$$N_2 = \underline{0010} \underline{1011} \underline{0100}.\underline{1000}$$

Konvertera varje 4 - bitars grupp

$$N_{16} = \begin{array}{cccc} 2 & B & 4 & . \ 8 \end{array}$$

$$N_{16} = (2B4.8)_{16} = (2B4.8)_H$$

Viktade koder

- ◆ Godtycklig vikt kan tilldelas varje position
 - Binary Coded Decimal (BCD)
 - 8, 4, 2, 1
 - exempel, $1001 = 8 + _ + _ + 1 = 9$
 - Alla kodord används inte
 - ◆ Enbart 0_{10} - 9_{10} används
 - ◆ Ej 10_{10} - 15_{10}

Icke-viktade koder

◆ Cykliska

- På varandra följande kodord skiljer sig åt med endast en bit och det gäller också då de ”slår runt”
- Gray Code är den vanligaste

Gray kod

- ◆ Fördelar
 - Enkelt att konstruera för vilket antal bitar som helst
 - Cyklisk
 - Unik

3-bitars Gray kod

<i>Ordning</i>	<i>Kodord</i>
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 1
3	0 1 0
4	1 1 0
5	1 1 1
6	1 0 1
7	1 0 0

Alfanumeriska koder

- ◆ Alfanumeriska koder representerar både
 - Decimala siffersymboler
 - 0 - 9
 - Alfabetets tecken
 - A – Z, a – z
 - Övriga skrivbara tecken
 - T.ex: %, &, ?, *, @
 - Styrsymboler
 - Blanksteg, ny rad, etc.
 - Standardkoder: **ASCII**, EBCDIC, etc.

ASCII

◆ ASCII kodning

- *American Standard Code for Information Interchange*

■ ASCII-tabell


- Ger hexadecimal kod
- Rad: minst signifikanta positionen
- Kolumn: mest signifikanta positionen
- Exempel: $\text{ASCII}('C') = 43_{16}$

	000	001	002	003	004	005	006	007
0	NUL 0000	DLE 0010	SP 0020	0 0030	@ 0040	P 0050	` 0060	p 0070
1	STX 0001	DC1 0011	! 0021	1 0031	A 0041	Q 0051	a 0061	q 0071
2	SOT 0002	DC2 0012	" 0022	2 0032	B 0042	R 0052	b 0062	r 0072
3	ETX 0003	DC3 0013	# 0023	3 0033	C 0043	S 0053	c 0063	s 0073
4	EOT 0004	DC4 0014	\$ 0024	4 0034	D 0044	T 0054	d 0064	t 0074
5	ENQ 0005	NAK 0015	% 0025	5 0035	E 0045	U 0055	e 0065	u 0075
6	ACK 0006	SYN 0016	& 0026	6 0036	F 0046	V 0056	f 0066	v 0076
7	BEL 0007	ETB 0017	' 0027	7 0037	G 0047	W 0057	g 0067	w 0077
8	BS 0008	CAN 0018	(0028	8 0038	H 0048	X 0058	h 0068	x 0078
9	HT 0009	EM 0019	) 0029	9 0039	I 0049	Y 0059	i 0069	y 0079
A	LF 000A	SUB 001A	* 002A	: 003A	J 004A	Z 005A	j 006A	z 007A
B	VT 000B	ESC 001B	+ 002B	; 003B	K 004B	[005B	k 006B	{ 007B
C	FF 000C	FS 001C	, 002C	< 003C	L 004C	\ 005C	l 006C	 007C
D	CR 000D	GS 001D	- 002D	= 003D	M 004D	] 005D	m 006D	} 007D
E	SO 000E	RS 001E	. 002E	> 003E	N 004E	^ 005E	n 006E	~ 007E
F	SI 000F	US 001F	/ 002F	? 003F	O 004F	_ 005F	o 006F	DEL 007F

Negativa tal

◆ teckenbit

 
- Biten längst till vänster representerar talets tecken
 - 1 negativt
 - 0 positivt
- Bitarna till höger om teckenbiten är storleken på talet



q-bitar som representerar storleken

Exempel: tal med teckenbit

 - ◆ 2 koder för noll
- ◆ Skiftning
 - Ger ej mult/div med 2,
 - Tar ej hänsyn till tecknet



Decimal	s	(storlek) ₂
+3	0	11
+2	0	10
+1	0	01
+0	0	00
-0	1	00
-1	1	01
-2	1	10
-3	1	11

Två-komplement

◆ Två-komplement representation

■ För ett n-bitars tal

- är värdet för MSB -2^{p-1} (istället för $+2^{p-1}$)
- övriga bitars värde är samma som för positiva tal

■ Procedur för att utföra två-komplement

- invertera samtliga bitar i talet
- addera 1 till talet

■ Exempel:

Bilda två-komplement till 8-bitars talet $00010001_2 (=17_{10})$

00010001


11101110

+ 1

11101111 = -17_{10}

Två-komplement – 3-bitars tal

- ◆ En kod för noll

 

Decimal	2-komp
+3	011
+2	010
+1	001
+0	000
-0	000
-1	111
-2	110
-3	101
-4	100

Addition och subtraktion

♦ Exempel:

$$3 + 2 = ?$$

0011

0010

$$0101 = 5_{10}$$

$$7 - 1 = ?$$

0111

1111

$$1\ 0110 = 6_{10}$$

$$-1 - 3 = ?$$

1111

1101

$$1\ 1100 = -4_{10}$$

$$2 - 3 = ?$$



0010

1101



$$1111 = -1_{10}$$

Multiplikation/Division med 2

  - ◆ Skifta det binära talet ett steg vänster



  - ◆ Skifta det binära talet ett steg höger




Boolesk Algebra

◆ Historik

George Boole (1815-1864), en engelsk matematiker visade att logik kan uttryckas som algebraiska ekvationer. Han gav upphov till vad vi kallar *Boolesk algebra*.

(1854: *An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities*)

 Används idag inom matematik, informationsteori, switching algebra, grafteori, datorvetenskap och artificiell intelligens.



Edward Huntington: (1874-1952), en amerikansk matematiker som gav Boolesk algebra sina axiom.

Claude Shannon (1916-2001), en amerikansk matematiker som beskrev informationens minsta beståndsdel som 0 eller 1. Han myntade begreppet 'bit'. Han lade grunden till informationsteorin som har haft avgörande betydelse för utvecklingen av kommunikationssystem.



Boolesk Algebra – Definitioner

Konstanter

0 (Falsk)

1 (Sann)

Operationer

+ (ELLER)

· (OCH)

' (ICKE)

Axiom

$$0 + 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1 + 0 = 1$$

$$1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

Räknelagar för en variabel

$$x + x = x$$

$$x \cdot x = x$$

$$x + x' = 1$$

$$x \cdot x' = 0$$

$$x + 1 = 1$$

$$x \cdot 0 = 0$$

$$x + 0 = x$$

$$x \cdot 1 = x$$

$$(x')' = x$$

Dessa räknelagar kan enkelt visas utifrån axiomen.

Visa att $x + x = x$

Låt $x = 1$: $1 + 1 = 1$

Låt $x = 0$: $0 + 0 = 0$

Räknelagar för flera variabler

- ◆ Associativa lagar

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

- ◆ Kommutativa lagar

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

- ◆ Distributiva lagar

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

$$x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$$

Räknelagar för flera variabler

◆ absorptionslagar

$$x + x \cdot y = x$$

$$x \cdot (x + y) = x$$

$$x + x \cdot y = x \cdot (1 + y) = x \cdot 1 = x$$

$$\begin{aligned} x \cdot (x + y) &= x \cdot x + x \cdot y = x + x \cdot y \\ &= x \cdot (1 + y) = x \cdot 1 = x \end{aligned}$$

◆ Concensuslagen

$$x \cdot y + x' \cdot z = x \cdot \textcolor{red}{y} + x' \cdot \textcolor{red}{z} + \textcolor{red}{y} \cdot \textcolor{red}{z}$$

◆ De Morgans lag

$$(x + y)' = x' \cdot y'$$

$$(x \cdot y)' = x' + y'$$




$$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$




Augustus de Morgan



Grundläggande logiska grindar

   Namn/operator	Symbol	Funktion	Logisk operation															
OCH, <i>eng. AND</i> •		<table border="1" data-bbox="1002 347 1166 594"><tr><td><u>X</u></td><td><u>Y</u></td><td><u>Z</u></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$Z = X \cdot Y$
<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
ELLER, <i>eng. OR</i> +		<table border="1" data-bbox="1002 701 1166 948"><tr><td><u>X</u></td><td><u>Y</u></td><td><u>Z</u></td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	$Z = X + Y$
<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
ICKE, <i>eng. NOT</i> ,		<table border="1" data-bbox="1002 1071 1113 1226"><tr><td><u>X</u></td><td><u>Z</u></td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	<u>X</u>	<u>Z</u>	0	1	1	0	$Z = X'$									
<u>X</u>	<u>Z</u>																	
0	1																	
1	0																	

Grundläggande logiska grindar

   Namn/operator	Symbol	Funktion	Logisk operation															
<i>NAND</i>		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Z = \overline{X \cdot Y}$ $Z = (X \cdot Y)'$
X	Y	Z																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
<i>NOR</i>		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	$Z = \overline{X + Y}$ $Z = (X + Y)'$
X	Y	Z																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
<i>XOR</i> $\oplus$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Z = X \oplus Y$
X	Y	Z																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

SLUT på Föreläsning 1

◆ Innehåll


- Talsystem och koder
- Aritmetik för binära tal
- Grundläggande logiska operationer
- Logiska grindar
- Definitioner i Boolesk algebra
- Räknelagar

Kombinatorisk logik

Innehåll

- Definition av kombinatorisk logik
- Olika sätt att representera kombinatorisk logik
- Minimering av logiska uttryck
 - Boolesk algebra
 - Karnaugh-diagram
- Realisering i av logiska funktioner i grindnät
- Ofullständigt specificerade funktioner

Definition av kombinatorisk logik

 

$$X = (x_{n-1}, \dots, x_0)$$

$$Y = f(X)$$

$$Y = (y_{m-1}, \dots, y_0)$$

$$x_i \in \{0,1\}, \forall i \in \{0, n-1\}$$

$$y_j \in \{0,1\}, \forall j \in \{0, m-1\}$$


Utgångarnas värde, för en given tidpunkt, beror endast på värdet på ingångarna vid samma tidpunkt.

Kombinatorisk logik har inget minne.

Olika sätt att representera logiska funktioner

- ◆ Sanningstabell
- ◆ Grindnät
- ◆ Boolesk algebra
- ◆ Normalform

Sanningstabelle

 

Logisk grind


$$Z = A \cdot B$$

Logisk funktion

Ingångar		Utgång
A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Sanningstabelle

Gründnät

 

$$f(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

Boolesk algebra

◆ Algebraisk manipulering

- Visa att: $x + yz = (x + y)(x + z)$

$$(x + y)(x + z) = xx + yx + xz + yz$$

$$= x + yx + xz + yz$$

$$= x + xy + xz + yz$$

$$= x + x(y + z) + yz$$

$$= x(1 + y + z) + yz$$

$$= x + yz$$

Normalformer

- ◆ Icke-minimalt standardsätt att skriva algebraiska uttryck
- ◆ En boolesk funktion kan skrivas på två normalformer
 - Summa av produkter, SP-normalform
 - Mintermer
 - Produkt av summa, PS-normalform
 - Maxtermer

Minterm

◆ Definitioner

■ Produktterm

- Är en variabel eller en logisk produkt av två eller flera variabler
- Exempel: A , A' , AC , ABD

■ Minterm

- En n -variabel minterm är en produktterm med n variabler. För en funktion av n variabler så är dess mintermer av n variabler.
- Exempel: $A'BCD$, $A'B'C'D'$, $ABCD$ för $f(A,B,C,D)$

Minterm

- ◆ Samband mellan mintermer och sanningstabell
 - En minterm är en produktterm som är 1 i exakt en rad i sanningstabellen

rad	Ingångar		f(A,B)	minterm
	A	B		
0	0	0	0	$A'B'$
1	0	1	1	$A'B$
2	1	0	0	AB'
3	1	1	1	AB

Mintermerna 1 och 3 leder till att funktionen $f(A,B)$ blir sann

$$f(A,B) = \underbrace{\overline{A}B}_1 + \underbrace{AB}_3$$

SP-normalform

- ◆ Summa av produkt
 - engelska: SOP (Sum-of-products)
 - Ett algebraiskt uttryck som är en logisk summa (ELLER) av logiska produkter (produkttermer)
 - Exempel: $AB + AC$, $A + ABC$
 - ◆ SP-normalform
 - Summan av mintermerna som motsvaras av sanningstabellens rader där utgången är 1
- Notation: $f(A, B, C) = \sum (1,3)$

Exempel: SP-normalform

rad	Ingångar			f(A,B,C)	minterm
	A	B	C	Z	
0	0	0	0	1	$A'B'C'$
1	0	0	1	0	$A'B'C$
2	0	1	0	0	$A'BC'$
3	0	1	1	1	$A'BC$
4	1	0	0	1	$AB'C'$
5	1	0	1	0	$AB'C$
6	1	1	0	1	ABC'
7	1	1	1	1	ABC

$$f(A, B, C) = \sum (0, 3, 4, 6, 7)$$

$$f(A, B, C) = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{C} + \overline{\overline{A}}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

Maxterm

◆ Definitioner

■ Summaterm

- Är en variabel eller en logisk summa av två eller flera variabler
- Exempel: A , A' , $A+C$, $A+B+D$

■ Maxterm

- En n -variabel maxterm är en summaterm med n variabler. För en funktion av n variabler så är dess maxtermerna av n variabler.
- Exempel: $A'+B+C+D$, $A'+B'+C'+D'$, $A+B+C+D$ för $f(A,B,C,D)$

Maxterm

- ◆ Samband mellan maxtermer och sanningstabell
 - En maxterm är en summaterm som är 0 i exakt en rad i sanningstabellen

rad	Ingångar		f(A,B)	minterm
	A	B		
0	0	0	0	$A+B$
1	0	1	1	$A+B'$
2	1	0	0	$A'+B$
3	1	1	1	$A'+B'$

Maxtermerna 0 och 2 leder till att funktionen $f(A,B)$ blir falsk

$$f(A, B) = (A + B)(\overline{A} + B)$$

PS-normalform

◆ Produkt av summa

- engelska: POS (Product-of-sums)
- Ett algebraiskt uttryck som är en logisk produkt (OCH) av logiska summor (summatermer)
- Exempel: $(A+B)(A+C)$, $A(B+C)$

◆ PS-normalform

- Produkten av maxtermerna som motsvaras av sanningstabellens rader där utgången är 0

Notation: $f(A, B) = \prod (0, 2)$

Exempel: PS-normalform

rad	Ingångar			f(A,B,C)	maxterm
	A	B	C	Z	
0	0	0	0	1	$A+B+C$
1	0	0	1	0	$A+B+C'$
2	0	1	0	0	$A+B'+C$
3	0	1	1	1	$A+B'+C'$
4	1	0	0	1	$A'+B+C$
5	1	0	1	0	$A'+B+C'$
6	1	1	0	1	$A'+B'+C$
7	1	1	1	1	$A'+B'+C'$


$$f(A, B, C) = \prod (1, 2, 5)$$

$$f(A, B, C) = (A + B + \overline{C}) \bullet (A + \overline{B} + C) \bullet (\overline{A} + B + \overline{C})$$

Karnaugh diagram

- ◆ Representation av en funktion i en två-dimensionell sanningstabell (matris)
- ◆ Horisontella/Vertikala celler i matrisen skiljer sig bara i en variabel
 - Hamming avstånd = 1
- ◆ Om närliggande celler (mintermer) är 1, så täcks dem av en enda term
- ◆ Algebraisk princip för minimering i K-diagram $x + \bar{x} = 1$

1 & 2 Variabel K-diagram

 

3 Variabel K-diagram

BC A		00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2	
1	m_4	m_5	m_7	m_6	

$f(A,B,C)$

BC A		00	01	11	10
0		0	1	3	2
1		4	5	7	6

$f(A,B,C)$

4 Variabel K-diagram


		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

$f(A,B,C,D)$

Användning av K-diagram

- ◆ Grafisk metod för minimering av uttryck
- ◆ Inringningar av mintermer för f
 - Ger uttryck på summa-av-produktform
- ◆ Maxtermer för f
 - Ger uttryck på produkt-av-summaform

Inringningar i K-diagram

 

Inringningar i K-diagram

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11		1		
10				

$ABC'D$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11		1	1	
10				

ABD

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01		1		1
11				
10				

$A'BD'$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10				

AB

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11		1	1	
10		1	1	

AD

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	1
01				
11				
10			1	1

$B'C$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$B'D'$

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

B

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1	1	1	1

B'

Ofullständigt specificerade funktioner

- ◆ Vissa ingångskombinationer förekommer aldrig
 - Vid minimering kan utgångsvärdet för dessa väljas fritt mellan 0 eller 1
 - Indikeras som "don't care" (d) eller –
 - Exempel: kombinationerna 00, 01 förekommer aldrig

rad	Ingångar		f(A,B)
	A	B	Z
0	0	0	-
1	0	1	-
2	1	0	0
3	1	1	1

$$f(A,B) = \sum (3) + d(0,1)$$

Vid inringning i K-diagram
kan – väljas som 0 eller 1
så att största inringningarna erhålls

Realisering i grindnät

- ◆ Ta fram grindnät för funktionen:

$$f(A, B, C, D) = \sum (2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$


↓

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$f(A, B, C, D)$

→
 
$$f(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{C} + AC + C\overline{D}$$



SLUT på Föreläsning 2

◆ Innehåll

- Definition av kombinatorisk logik
- Olika sätt att representera kombinatorisk logik
- Minimering av logiska uttryck
 - Boolesk algebra
 - Karnaugh-diagram
- Realisering i av logiska funktioner i grindnät
- Ofullständigt specificerade funktioner

Minimeringsmetoder

◆ Innehåll

- Karnaugh-diagram för 5 och 6 variabler
- Quine-McCluskey metoden

K-diagram för 5 variabler

- ◆ K-diagram för funktioner av 4 variabler

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$f(A,B,C,D)$

- ◆ K-diagram för funktioner av 5 variabler

DE \ BC	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

A=0

DE \ BC	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	20	21	23	22
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

A=1

$f(A,B,C,D,E)$

Exempel: Använd K-diagram för 5 variabler

$$f(A, B, C, D, E) = \sum (9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27)$$

DE \ BC	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

A=0

DE \ BC	00	01	11	10
00	16	17	19	18
01	20	21	23	22
11	28	29	31	30
10	24	25	27	26

A=1

$$f(A, B, C, D, E) = \overline{A}BC + B\overline{C}E + A\overline{C}\overline{E}$$

K-diagram för 6 variabler

EF \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10	1	1	1	1

AB=00

EF \ CD	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11				
10		1	1	

AB=01

EF \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10		1	1	

AB=10

EF \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10	1	1	1	1

AB=11

$$f(A, B, C, D, E, F) = \overline{C}\overline{D}\overline{F} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}C\overline{F} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + ABC\overline{D}$$

Quine-McCluskey minimering

- ◆ K-diagram är bra på
 - Minimering av små funktioner (< 5 variabler)
 - Funktioner med endast en utgång
- ◆ Kan inte implementeras i datorprogram
- ◆ Subjektiv tolkning kan ge upphov till olika inringningar
- ◆ Quine-McCluskey löser dessa problem
 - Tabell-baserad minimeringsmetod

Grundläggande definitioner

◆ Primimplikator

- Produktterm som hör till en maximal inringning

◆ Väsentlig primimplikator

- Primimplikator som täcker en minterm som inte täcks av annan primimplikator

◆ Hammingvikt

- Antal ettor $hv(B) = \sum_{i=0}^{N-1} b_i$

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	1	1	1	1
10	8	9	1	1

$f(A,B,C,D)$

Väsentliga
primimplikatorer

- Exempel: $hv(10011) = 3$

Procedur för Quine-McCluskey

- ◆ Generering av samtliga primimplikatorer
- ◆ Bestämning av minsta antalet primimplikatorer för funktionen

Q-M Exempel

$$f(A,B,C,D) = \sum (0,2,3,5,7,8,10,13,15)$$

- Skapa en tabell med alla mintermer sorterade efter Hammingvikt

Hammingvikt	minterm	binärkod
0	0	0000
1	2	0010
	8	1000
2	3	0011
	5	0101
	8	1010
3	7	0111
	13	1101
4	15	1111

CD AB		CD			
		00	01	11	10
00	00	1 0	1 1	1 3	1 2
	01	4	1 5	1 7	6
11	11	12	1 13	1 15	14
	10	1 8	9	11	1 10

f(A,B,C,D)





1:a Reduktionen

- Utnyttja att $AB + A'B = B(A + A') = B$
 - Termerna i varje grupp jämförs med termerna i gruppen med närmast högre Hammingvikt
 - Varje term som ingått i en reduktion markeras

minterm	binärkod			1:a reduktion
0	0000	x	0000 0010 00-0	00-0 -000
2	0010	x		
8	1000	x	0000 1000 -000	001- -010 10-0
3	0011	x		
5	0101	x		
8	1010	x		
7	0111	x		
13	1101	x		
15	1111	x		

K-diagram ekvivalent

   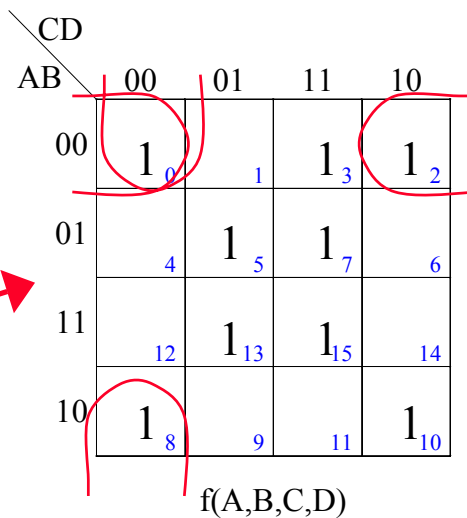
1:a reduktion
ABCD
00-0 -000
001- -010 10-0
0-11 01-1 -101
-111 11-1



2:a Reduktionen

- Kombinera ihop termerna från 1:a reduktionen
 - Termer som kan kombineras har '-' på samma position
 - Markera alla termer som har använts för att bilda nya kombinationer

minterm	Binärkod	
0	0000	x
2	0010	x
8	1000	x
3	0011	x
5	0101	x
8	1010	x
7	0111	x
13	1101	x
15	1111	x

 

K-diagram ekvivalent

2:a reduktion
-0-0
-1-1

CD \ AB		00	01	11	10
00	1 ₀		1 ₁	1 ₃	1 ₂
01		1 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11		1 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈		1 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀

f(A,B,C,D)

CD \ AB		00	01	11	10
00	1 ₀		1 ₁	1 ₃	1 ₂
01		1 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
11		1 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈		1 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀

f(A,B,C,D)

Samla ihop primimplikatorerna

- ♦ Alla termer som inte är markerade (x) är primimplikatorer

minterm	Binärkod	
0	0000	x
2	0010	x
8	1000	x
3	0011	x
5	0101	x
8	1010	x
7	0111	x
13	1101	x
15	1111	x

1:a reduktion	
00 - 0	x
- 000	x
001 -	
- 010	x
10 - 0	x
0 - 11	
01 - 1	x
- 101	x
- 111	x
11 - 1	x

Primimplikatorerna
är genererade !!

$$p_1 = \overline{A}\overline{B}C$$

$$p_2 = \overline{A}CD$$


$$p_3 = \overline{B}\overline{D}$$

$$p_4 = BD$$

2:a reduktion
- 0 - 0
- 1 - 1

Primimplikatorer i ett K-diagram

Primimplikator	minterm
$p_1 = \overline{A}\overline{B}C$	2,3
$p_2 = \overline{A}CD$	3,7
$p_3 = \overline{B}\overline{D}$	0,2,8,10
$p_4 = BD$	5,7,13,15

 

Urvalstabell

- ◆ Identifiera väsentliga primimplikatorer

no. var	PI	0	2	3	5	7	8	10	13	15
2	1		x	x						
2	2			x		x				
3	3	x	x				x	x		
3	4				x	x			x	x

Primimplikator	minterm
$p_1 = \overline{A}BC$	2,3
$p_2 = \overline{A}CD$	3,7
$p_3 = \overline{B}\overline{D}$	0,2,8,10
$p_4 = BD$	5,7,13,15

Reduktion av primimplikatortabell

no. var	PI	0	2	3	5	7	8	10	13	15
2	1		x	x						
2	2			x		x				
3	3	x	x				x	x		
3	4				x	x			x	x

◆ Reducera bort väsentliga primimplikatorer från tabellen

- p_3 och p_4 är väsentliga PI och kan strykas samt kolumner som täcks av dessa kan också strykas

no. var	PI	3
2	1	x
2	2	x

p_1 och p_2 är likvärdiga
Välj vilken som helst av dem

Förenklat logiskt uttryck

- ♦ p_3 , p_4 och p_1 väljs som primimplikatorer

$$f(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}\overline{B}C$$

- ♦ Alternativ lösning: p_3 , p_4 och p_2 väljs som primimplikatorer

$$f(A, B, C, D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}CD$$

SLUT på Föreläsning 3

- ◆ Innehåll
 - Karnaugh-diagram för 5 och 6 variabler
 - Quine-McCluskey metoden

Kombinatoriska byggblock

◆ Innehåll


- Aritmetiska operationer
 - Addition
 - Subtraktion
 - Multiplikation
- Kodare och avkodare
- Multiplexer och demultiplexer
- Paritetskretsar

Introduktion

- ◆ En del kretsar används så ofta att de inte konstrueras på nytt utan återanvänds som ett grundläggande byggblock
- ◆ Exempel på sådana typer av byggblock
 - Kod-omvandlare
 - Multiplexer
 - Aritmetiska enheter (+, -, ·)


Binär avkodare

 - ◆ Konverterar ett n-bitars binärt tal till ett 2^n -bitars *One-hot* kod



Det binära talet A ($A=\{a_1, a_0\}$) sätter utsignalen u_A till '1' och övriga utsignaler till '0'.

 
Exempel på användning av binär 2-4 avkodare



Väljer ut (adresserar) endast en enhet av flera

Avkodare med *enable*

 
- Med *enable*-signal kan man från 2-4 avkodare bygga större avkodare



E	a_1a_0	$u_3u_2u_1u_0$
0	00	0000
0	01	0000
0	10	0000
0	11	0000
1	00	0001
1	01	0010
1	10	0100
1	11	1000

 4-16 avkodare


$A = 10_{10} = 1010_2 \Rightarrow$
 $a_3 = 1$
 $a_2 = 0$
 $a_1 = 1$
 $a_0 = 0$



Väljer ut vilken av avkodarna i
Det andra steget som ska väljas


Kodare

- ◆ Har ”invers” funktion av en avkodare

 

En och endast en ingång till kodaren får vara '1'.

 Exempel på användning av binär 4-2 kodare




Vad händer om två enheter larmar samtidigt ?

Vad händer om ingen enhet larmar ?

Prioritetskodare


 
- ◆ Ingångarna har inbördes prioritet
 - När mer än en ingång är aktiv så genereras en kod för den ingång som har högst prioritet
 - Exempel:
 - Låt insignal 3 ha högst prioritet, 2 näst högst, o.s.v



$$\begin{aligned} p_3 &= c_3 \\ p_2 &= p_2 \cdot c_3' \\ p_1 &= p_1 \cdot c_3' \cdot c_2' \\ p_0 &= p_0 \cdot c_3' \cdot c_2' \cdot c_1' \end{aligned}$$

Multiplexer

 
 
- ♦ Ett binärt tal (S) kontrollerar vilken av ingångarna (I_j) som ska bestämma utsignalens (Z) värde



$S=2 \Rightarrow$ värdet av I_2 visas på Z


Demultiplexer

  - ◆ Ett binärt tal (S) kontrollerar vilken av utgångarna (z_j) som ska tilldelas värdet av ingången (i)




$S=3 \Rightarrow$ värdet av i visas på z_3

1-16 DMUX

 

Exempel på användning av MUX och DMUX

 


Addition


Minnessiffror (eng. carry bits)

```

 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1
+ 0 1 1 0 0
-----
1 1 0 0 1
    
```




heladderare

 

Heladderare (*eng. Full-adder*)

◆ Funktion

 - Utför 1-bits addition
 - 1 bit för summa
 - 1 bit för *carry-out* (minnesbit)



a	b	c _{in}	c _{out}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Minimering m.h.a K-diagram




$$c_{out} = ab + ac_{in} + bc_{in}$$


$$s = \overline{\overline{a}}\overline{\overline{b}}c_{in} + \overline{\overline{a}}\overline{\overline{b}}\overline{\overline{c_{in}}} + \overline{\overline{a}}\overline{\overline{b}}\overline{\overline{c_{in}}} + \overline{\overline{a}}\overline{\overline{b}}\overline{\overline{c_{in}}}$$

Fler-bits adderare

 - ◆ N-bitars adderare
 - Kaskadkopplade Full-adderare



- ◆ Symbol:

 

Subtraktion

- ◆ Subtraktion i två-komplement
 - Differens = subtraktor – subtrahend
 - Ta fram två-komplementet av subtrahenden
 - Addera subtraktorn och subtrahenden
... Differens = subtraktor + (-subtrahend)
 - Exempel: Beräkna $3 - 5$ som är 8-bitars tal

$3_{10} = 00000011$

$5_{10} = 00000101$

↓
Två-komplement


$-5_{10} = 11111011$

$$\begin{array}{r} 00000011 \\ + 11111011 \\ \hline 11111110 = -2_{10} \end{array}$$

Subtraherare

- ◆ 4-bitars subtraherare: $d = a - b$

 Invertera **b** och addera 1 (cin = 1) är det samma som två-komplementet av **b**




Binär multiplikation


- ◆ Exempel: Utför multiplikationen 2×3

$$\begin{array}{r} 10 \\ \times 11 \\ \hline 10 \\ 10 \\ \hline 110 = 6 \end{array}$$

- ◆ Operationer i en multiplikation

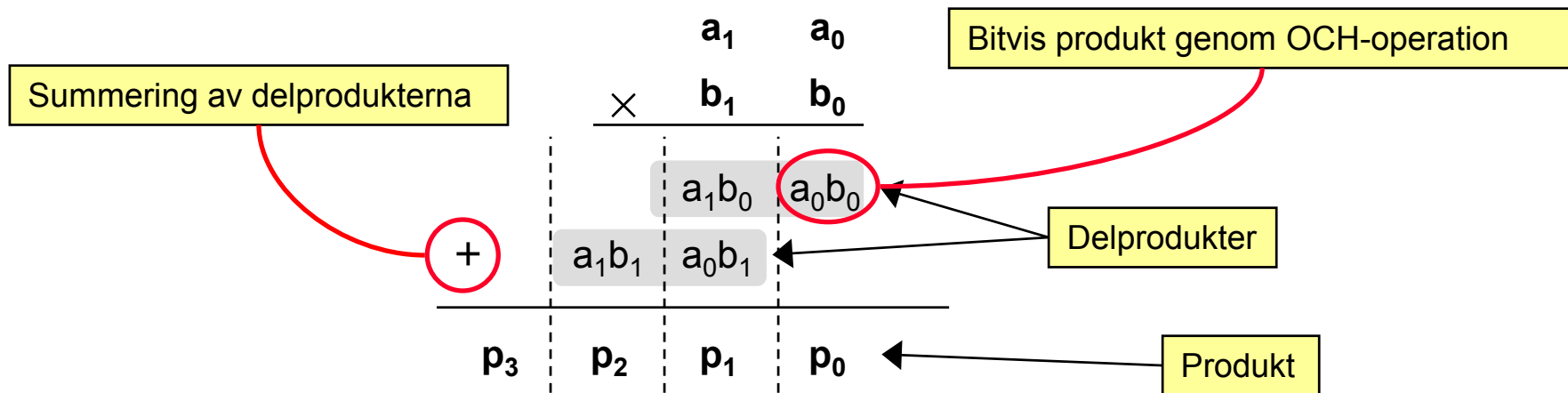


2 × 2 bitars multiplikator

 


1-bits multiplikation

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


Felupptäckande koder

◆ Modell för informationsöverföring

 


Felupptäckande koder

◆ Paritetsbit som felupptäckande kod

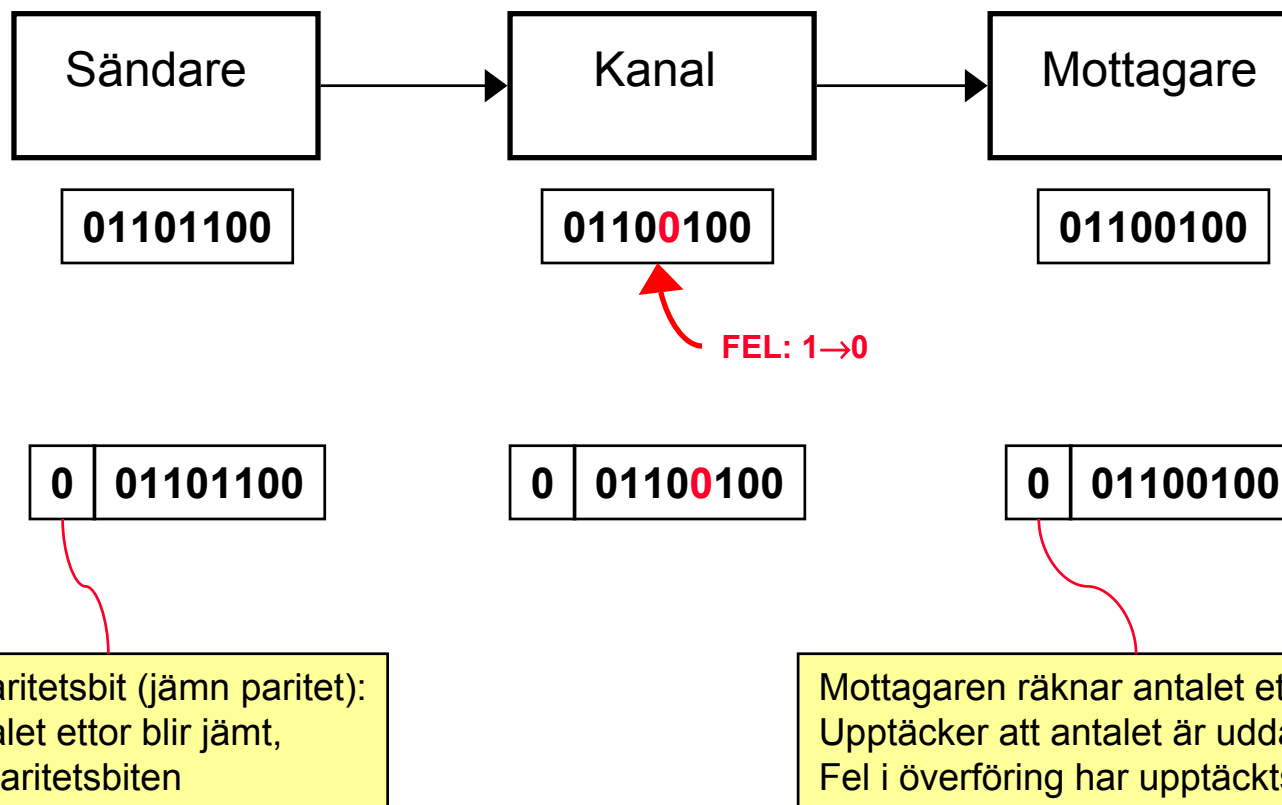


Paritetskretsar

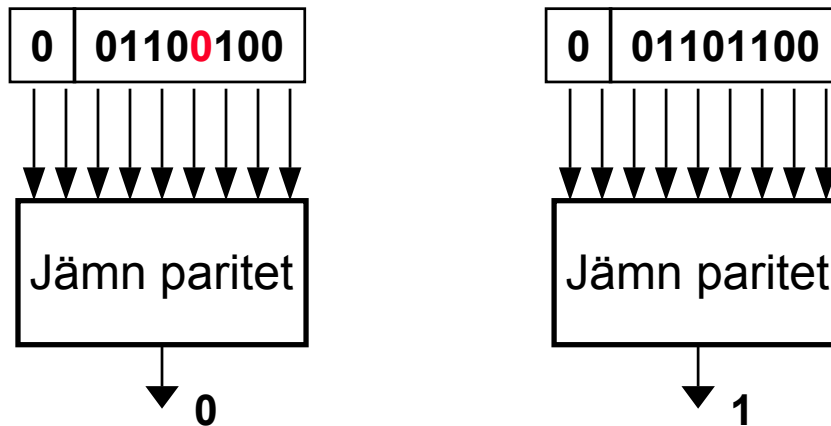- ◆ Krets för jämn paritet
 - Ger '1' ut om antalet 1:or in är jämnt



 - ◆ Exempel på 4-bitars paritetskrets med xor-grind



SLUT på Föreläsning 5

◆ Innehåll

- Kodare och avkodare
- Multiplexer och demultiplexer
- Aritmetiska operationer
 - Addition
 - Subtraktion
 - Multiplikation
- Paritetskretsar

Minnen



◆ Innehåll

- Minneselement
 - Låskrets (*eng. latch*)
 - Vippa (*eng. Flip-flop*)
 - Register
- Random-Access Memory (RAM)
- Read-Only Memory (ROM)

Minneselement



- ◆ Tillåter lagring av binära variabler för framtida beräkningar
 - Latch
 - Dess värde ändras vid klocksignalens aktiva nivå (t.ex $C=1$)
 - Grundläggande bistabilt minneselement
 - Lagrar 1 bit
 - Vippa (eng. Flip-flop)
 - Dess värde ändras endast vid klocksignalens flank
 - Lagrar 1 bit
 - Används t.ex i tillståndsmaskiner och register
 - Register
 - En grupp vippor som klockas med samma klocka
 - Lagrar en binär variabel som består av flera bitar

D-latch – funktion

  

- ◆ En D-latch kan vara i ett av två lägen
 - Transparent – Utgången (Q) följer värdet på ingången (D)
 - Lås – Värdet på utgången (Q) bibehålls och är oberoende av ingången (D)
- ◆ Ingången C kontrollerar i vilket läge latchen befinner sig i



SR-latch – funktion

  



- ◆ En SR-latch har två ingångar som aktiverar latchens operationer
 - ◆ Set: Ingången S sätter latchen till 1 ($Q=1$)
 - ◆ Reset: Ingången R sätter latchen till 0 ($Q=0$)

SR-latch – uppbyggnad


S	R	Q ⁺	Operation
0	0	Q	Behåll Q
1	0	1	Set Q → 1
0	1	0	Reset Q → 0
1	1	0	Otillåten komb.

  

S'	R'	Q ⁺	Operation
0	0	Q	Otillåten komb.
1	0	1	Reset Q → 0
0	1	0	Set Q → 1
1	1	0	Behåll Q

  

D-latch – uppbyggnad

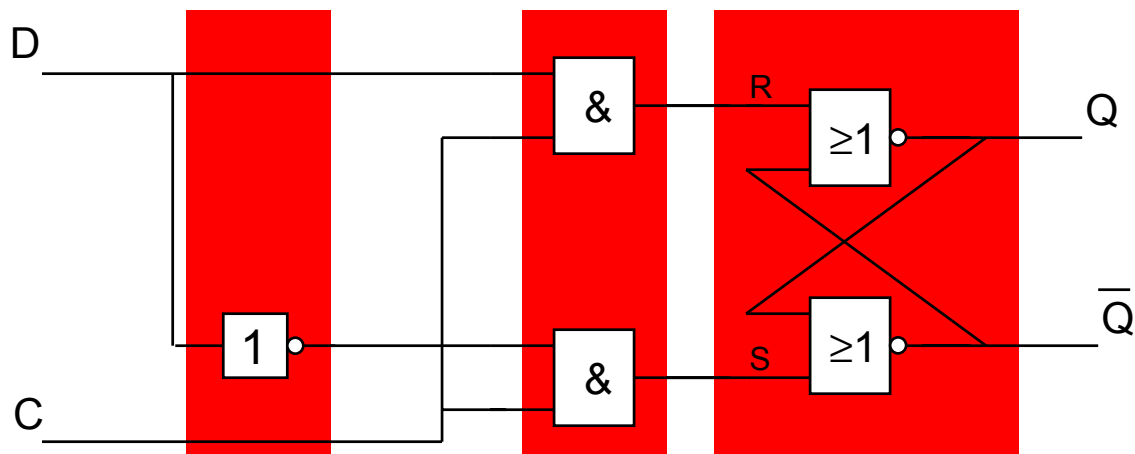


SR-latch




Inverteraren skapar S- och R-signaler som alltid är varandras invers:
 $S=D$ och $R=D'$

OCH-grindar som gör att då $C=0$ ändras inte latchens innehåll:
 $C=0 \rightarrow S=0; R=0 \rightarrow Q^+ = Q$



D-vippa – funktion

 

   D-vippan "samplar" värdet på
D-ingången vid klocksignalens flank



D-vippa – uppbyggnad

  


Master Transparent	Master Låser	Master Transparent	Master Låser
Slave Låser	Slave Transparent	Slave Låser	Slave Transparent

Register

◆ Funktion

- Lagrar ett n-bitars binärt tal
- Bitarna i talet skrivs till registret och läses från registret parallellt


◆ Uppbyggnad

 



Skiftregister – funktion

◆ Funktion

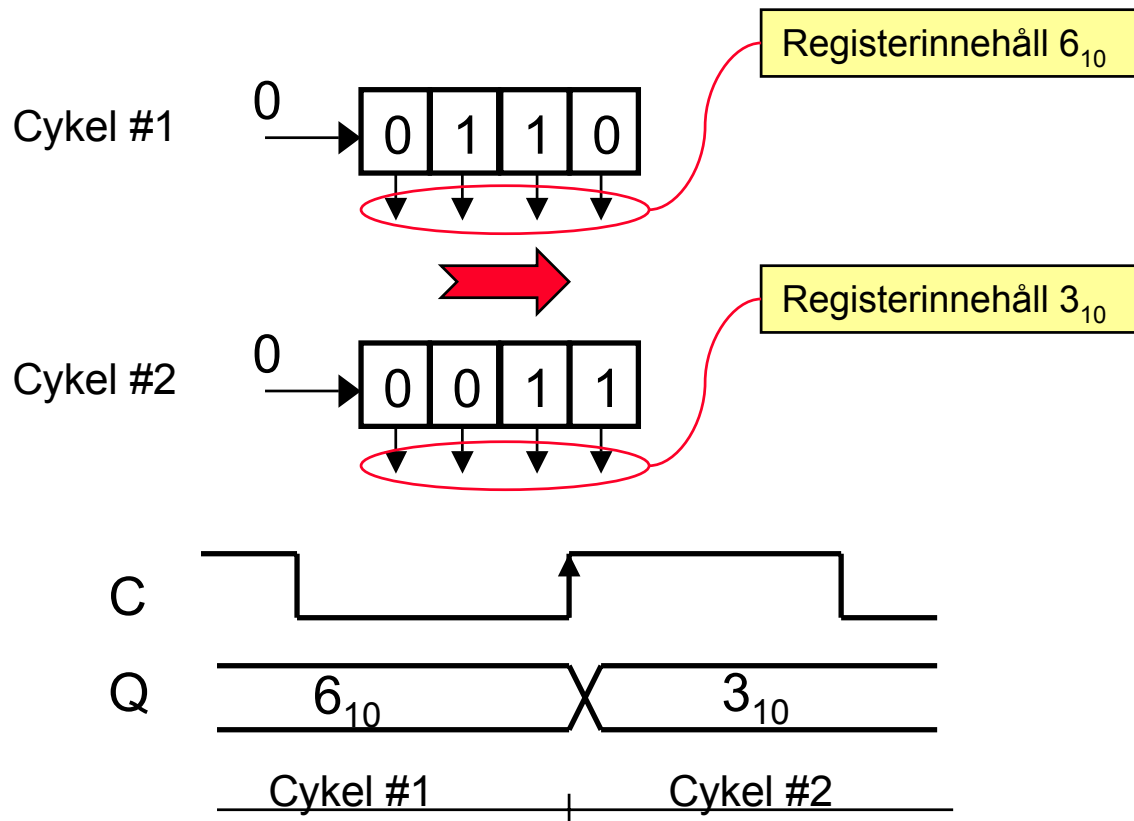- Flyttar talet i ett register i ”sidled” åt vänster eller höger




Skiftregister – uppbyggnad

  

SU är lika med SI fast fördröjd med 4 klockcykler (antalet vippor i skiftregistret)


Skiftregister med parallell laddning

 - ◆ Kan ställas i två lägen
 - Skifta innehållet ($LD=0$)
 - Ladda in ett binärt tal parallellt ($LD=1$)



Register med ”håll”-funktion

 
- ◆ Registret kan ställas i två lägen
 - Skriv in nytt värde i registret (hold=0)
 - Behåll det tidigare värdet (hold=1)



Initiering av minneselement

♦ Motivation

 - Då spänningen slås på är vippornas tillstånd okänt – de kan antingen vara 1 eller 0.
- För en tillståndsmaskin innebär det att starttillståndet är okänt



Tillståndskodning



Tillstånd (S)	Binär (Q)
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11
	q_1q_0

Vid uppstart kan
Vipporna ha vilket
tillstånd som helst

D-vippa med reset-signal



◆ Asynkron reset

  - Nollställer vippans innehåll oberoende av klockan




◆ Synkron reset

  - Nollställer vippans innehåll vid klockans aktiva flank



Initiering av en tillståndsmaskin

 

Tillståndskodning

Tillstånd (S)	Binär (Q)
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11
	q_1q_0

Vid uppstart tvinga maskinen till ett definierat tillstånd

Random-Access Memory (RAM)

◆ Generellt

- Stora matriser av minnesceller som kan skrivas och läsas
- Används t.ex i datorers internminne
 - Exekverande program
 - Data för snabb åtkomst


RAM minnescell

◆ Funktion

- Håller 1 bits information statiskt, d.v.s data ligger kvar ända tills nytt data skrivs in



◆ Uppbyggnad

 - Konstrueras med två sammankopplade inverterare



Latch, jämför med nor2-latchen


Skrivning i minnescell

  

Matriser med RAM-celler

◆ Exempel

 
- 1×4 bitars minne, d.v.s ett binärt tal som består av 4-bitar kan lagras
- Funktion
 - R=0: minnescellerna isoleras från kolumnledningarna
 - R=1: samtliga minnesceller i ordet kan komma åt antingen för läsning eller skrivning via $k_3 - k_0$




Matris med RAM-celler

◆ Exempel

 
- 4×4 bitars minne (4 binära tal á 4 bitar)



Skrivning i RAM

 

Läsning i RAM

 


Read-Only Memory (ROM)

◆ Generellt

- Permanent minne
- Innehållet bestäms vid tillverkning
- Icke-flyktigt minne – data finns kvar om spänningen försvinner
- Fungerar som en tabell

ROM – uppbyggnad och funktion

 

SLUT på Föreläsning 6.1

◆ Innehåll


- Minneselement
 - Låskrets (eng latch)
 - Vippa (eng. Flip-flop)
 - Register
- Random-Access Memory (RAM)
- Read-Only Memory (ROM)

DA- och AD-omvandling

◆ Innehåll

- Digital-till-analog omvandling
 - Spänningsdelare
 - Viktade resistorer
 - R-2R resistorstege
- Analog-till-digital omvandling
 - Nivåramp
 - Successiv approximation
 - Flash

Digital till Analog omvandling

 

Digital till Analog omvandling


- ◆ Omvandling av det binära talet x till spänningen V .

$$x = 0.x_1x_2x_3 \quad \text{där } 0 \leq x \leq 7/8$$


$$V = (x_1 \cdot 2^{-1} + x_2 \cdot 2^{-2} + x_3 \cdot 2^{-3}) \times E_{ref}$$

där E_{ref} är en referensspänning.

Referensspänningen är en skalfaktor

 


Princip för DA med spänningsdelning

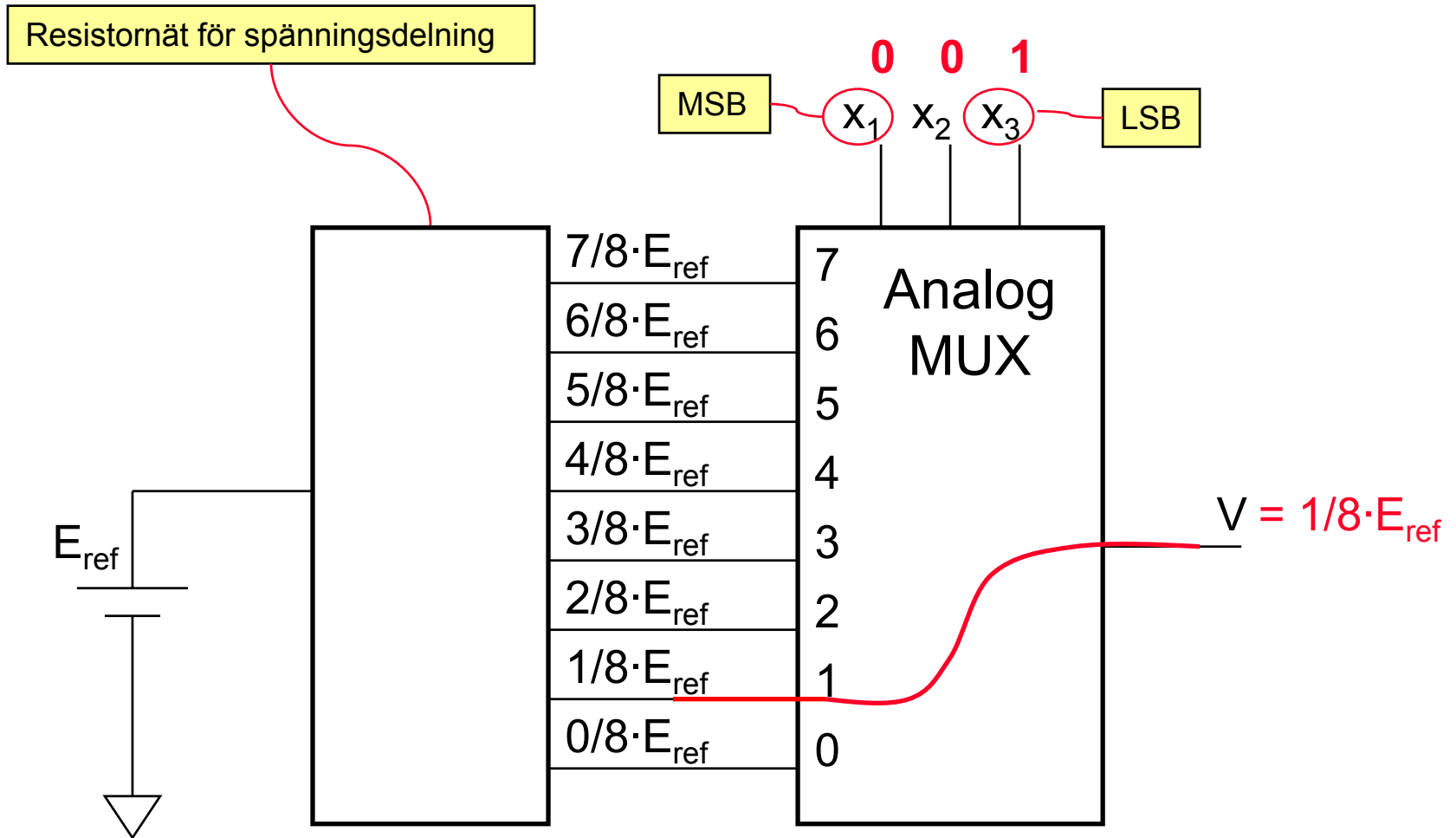


$$V = \frac{7R}{8R} E_{ref}$$

DA med spänningsdelning

 

DA med viktade resistorer

 


$$i_1 = 2 \cdot i_2 = 4 \cdot i_3$$

Viktade resistorer ger viktade strömmar som summeras vid OP:n


$$V = (x_1 \cdot 2^{-1} + x_2 \cdot 2^{-2} + x_3 \cdot 2^{-3}) \cdot E_{ref}$$

DA med R-2R resistorstege

 


Strömmarna i en R-2R resistorstege

 I varje förgrening delas inkommande ström i två lika stora strömmar




Analog till Digital omvandling

 Kvantisering: det analoga värdet tilldelas ett siffervärde



 
Sampling med konstant frekvens (samplingsfrekvens)




0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	0	1
0	3	4	12	1

Resultatet är en serie tidsdiskreta värden som är kvantiserade

AD-omvandlare – nivåramp

 

Omvandlingstid – nivåramp

 


Omvandlingstiden varierar:

- tiden är kortare för omvandling av små spänningar
- Maximal omvandlingstid är:


$$t_c = 2^n \cdot T_{clock}$$

Styrenhet – nivååmp

 
- ◆ Styrenheten är en tillståndsmaskin
- ◆ Tillståndsgraf



AD-omvandlare – successiv approximation

 


Omvandling med succ. approximation

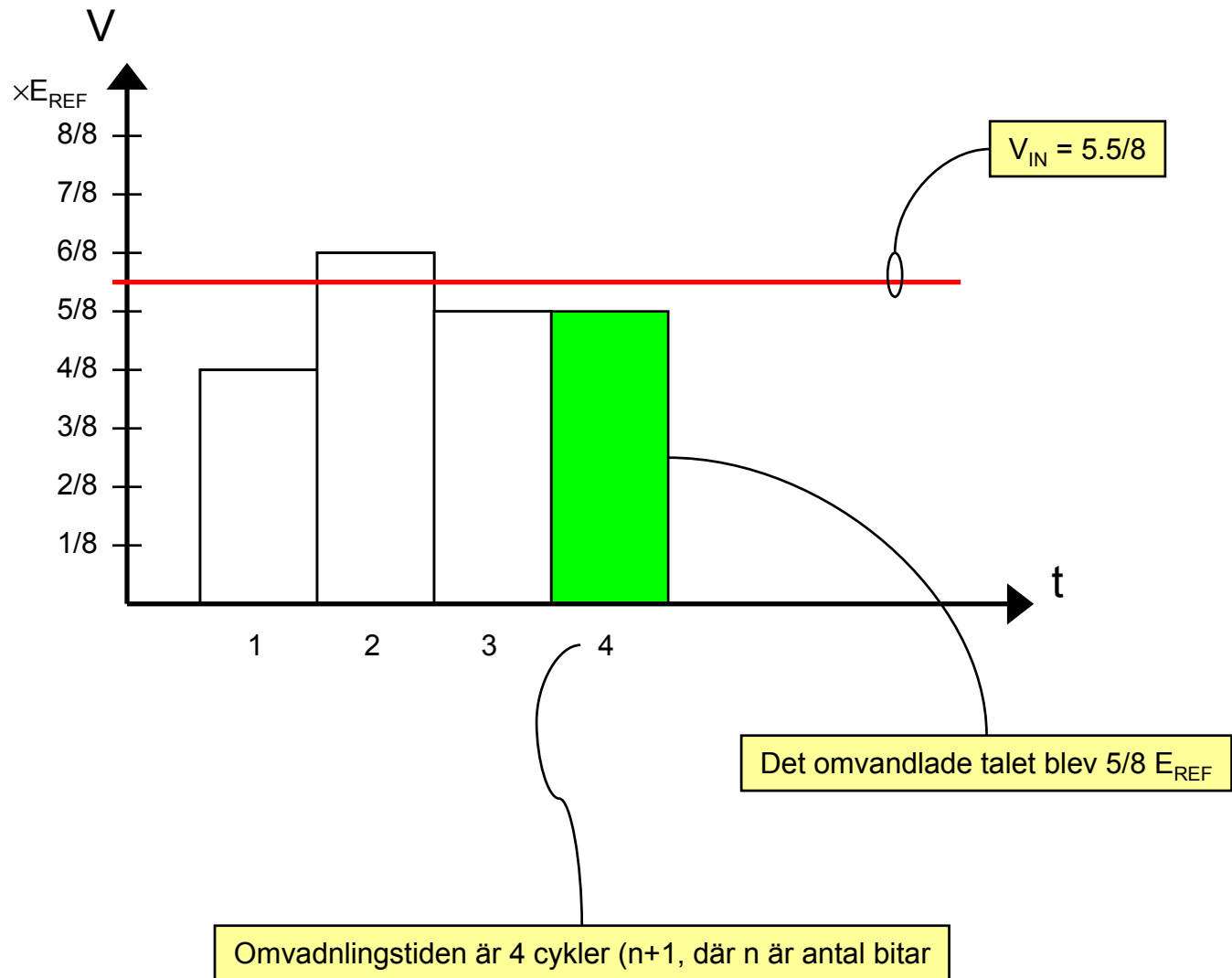

Succ. Appr. Register (SAR)

 - En tillståndsmaskin som tar fram ett digitalt tal enligt intervall-halveringsmetod




Format: Vdac_lt_V / ready

Om $V_{dac} < V$: Vdac_lt_V = 1
Annars: Vdac_lt_V = 0

Exempel: omvandling där
Det analoga värdet motsvarar
det digitala talet 5.

AD-omvandlare – Flash

 


Avkodare – termometer till binärkod


“termometerkod”

$C_7 - C_1$	$X_1 - X_3$
00000000	000
00000001	001
00000011	010
00000111	011
00011111	100
00111111	101
01111111	110
11111111	111

Kombinatorisk logik

 

Jämförelse – Omvandlingstider

 

Jämförelse – komplexitet

- ◆ Nivå-ramp och succ. approximation är av samma komplexitet
- ◆ Flash omvandlaren kräver $n-1$ komparatorer för en n -bitars omvandlare
 - Ex. En 10 bitars omvandlare kräver 1023 komparatorer

SLUT på Föreläsning 6.2

◆ Innehåll

- Digital-till-analog omvandling
 - Spänningsdelare
 - Viktade resistorer
 - R-2R resistorstege
- Analog-till-digital omvandling
 - Nivåramp
 - Successiv approximation
 - Flash