

Skriftligt prov i TILLÄMPAD ELEKTRONIK för Dataingenjörslinjen,
Elektroingenjörslinjen samt Systemtekniklinjen.
1998.03.28 kl 9-14.

Hjälpmittel: Miniräknare, "den gula formelsamlingen" och physics-handbook.


Redovisa val av komponentvärden. Motivera lösningarna!!!

Tyvärr har jag inte möjlighet att komma till provtillfället. Om det är någon frågeställning som verkar oklar försök lösa uppgiften som ni tror att den skall lösas och ange vad som är oklart så tas detta med i bedömningen av uppgiften.

Hälsningar

Göran T

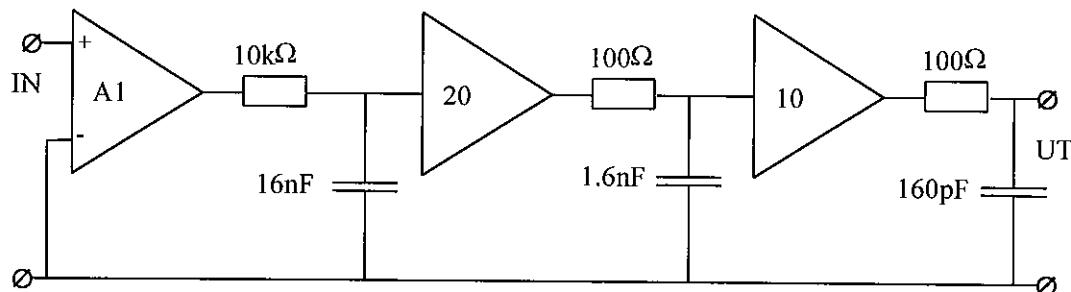
1. En förstärkare kan beskrivas med nedanstående modell.



- a) Hur stor är A_1 då $|UT/IN|$ har en asymptotisk lutning av -20dB/dekad ovanför brytfrekvensen bestämd av $R=10\text{k}\Omega$ och $C=16\text{nF}$ samt att polen f_2 bestämd av $R_2=100\Omega$ och $C_2=1.6\text{nF}$ skall ligga på nivån $|UT/IN|=20\text{dB}$. Efter f_2 är den asymptotiska lutningen -40dB/dekad fram till f_3 . 4p
- b) Bestäm fasvridningen för UT/IN då $|UT/IN|=0\text{dB}$ 2p
- c) Vid vilket värde på β (i det motkopplade systemet) är systemet på gränsen till instabilt ? 2p
2. Konstruera ett aktivt låpassfilter av typen Butterworth. Övre gränsfrekvensen (-3dB) skall vara 2000Hz. Vid 4000 Hz skall dämpningen vara 35dB. Lämpliga kopplingar att dimensionera finns i bilagan. 8p


3. Operationsförstärkaren nedan (ej motkopplad) har en spänningförstärkning $A=10000$, en ingångsimpedans $100\text{k}\Omega$ och utgångsimpedans $1\text{k}\Omega$. Beräkna spänningsförstärkning, in och utgångsimpedans för kopplingen?

8p

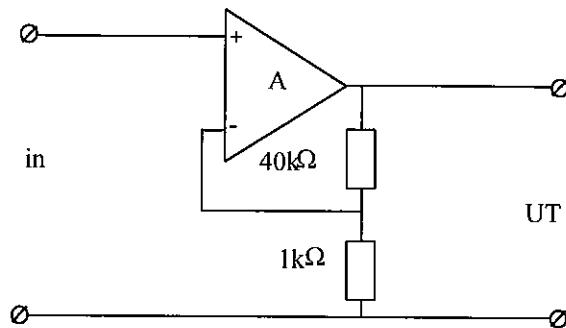

4. Antag Operationsförstärkaren ideal. Tag fram uttrycket för den frekvensberoende spänningsförstärkning för nedanstående förstärkare. Ur uttrycket skall klart framgå asymptotiska brytpunkter enligt sedvanlig notation.

8p

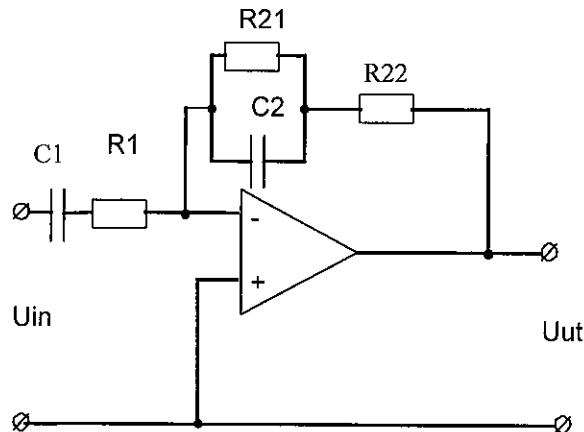

5.

- a) Rita upp den asymptotiska amplitudkarakteristiken för uppgift 4 med följande komponentvärden: $R1=1\text{k}$ $R21=10\text{k}$ $R22=15\text{k}$ $C1=1\mu\text{F}$ $C2=1\text{nF}$

6p

- b) Hur stor är den exakta spänningförstärkningen i dB för $f=159\text{Hz}$

2p

Några Formler:

Stabilitet

$$\Phi = -\arctan\left[\frac{f}{f_1}\right] - \arctan\left[\frac{f}{f_2}\right] - \arctan\left[\frac{f}{f_3}\right]$$

$$G = \frac{A}{1 + \beta \cdot A}$$


1b)

sökt f då $|V_T/I_{IN}| = 0 \text{ dB}$

$$|A| = \frac{1000}{\sqrt{(1^2 + \frac{f^2}{995^2}) \cdot \sqrt{(1^2 + \frac{f^2}{995^2})} \cdot \sqrt{(1^2 + \frac{f^2}{995^2})}}} = 20 \text{ dB}$$

vid $f_2 = 995 \text{ kHz}$ är $|V_T/I_{IN}| = 20 \text{ dB}$

$$|V_T/I_{IN}| = |A| = 0 \text{ dB} \Rightarrow f = 3 \text{ MHz} \quad (\text{prövning})$$

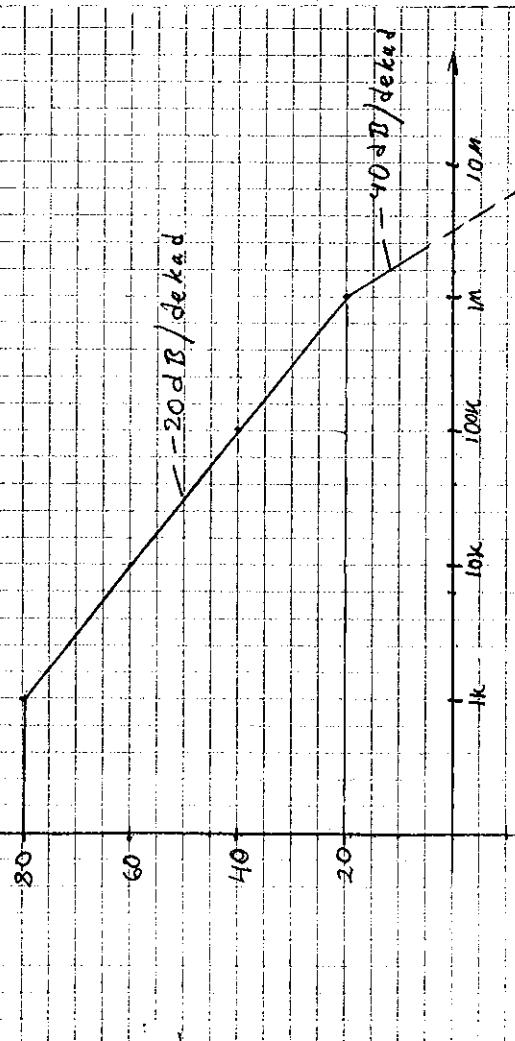


$$f_p = \frac{1}{2\pi 10k \cdot 16nF} = 995 \text{ Hz}$$

Kashad hoppad tre steg - förstärkare.

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi 100 \cdot 1.6nF} = 995 \text{ kHz}$$
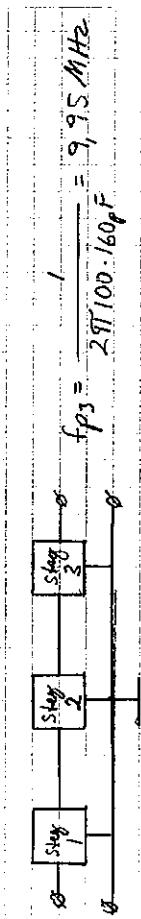
$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi 100 \cdot 1.6nF} = 995 \text{ kHz}$$



$$80 \text{ dB} = 20 \log |G|$$

$$|G| = |A| \cdot 20 \cdot 10 = 10000$$

$$|A| = 50$$

$$\Rightarrow \beta \cdot |A| = 1 \quad \beta = \frac{1}{|A|} \quad |A| > 1 \quad \text{då } \beta = -180^\circ$$

för $|A| = 0 \text{ dB}$ $\Rightarrow \beta \text{ riktigt} > 1$ då $\beta = -180^\circ$
dvs. Systemet är stabilt för alla värden av resistiv motkoppling

2)

$$f_g = 2000 \text{ Hz}$$

$$f_d = 4000 \text{ Hz} \quad (+35 \text{ dB})$$

$\angle \varphi - \text{Butterworth}$

$$\Rightarrow n = 6 \text{ ur Tabell 1}$$

Tabell 15 ger für $n=6$

$6e$	W_{op}	α
0,966	1,00	0,518
0,707	1,00	0,707
0,259	1,00	1,932

$$\text{av normera med } 2\pi \cdot 2000 = 12566$$

$6e$	W_{op}	α
12139	12566	0,518
8884	12566	0,707
3254,6	12566	1,932

Väg 3 steg av typen $1 \angle P \quad PF$
ur Tabell 12.

$$\text{Steg 1) } A_1 = 1,07 \quad m = \frac{1}{e^{W_{op}}} \quad A = 3 - \frac{1}{m} \quad e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Steg 2) } A_2 = 1,58 \quad e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Steg 3) } A_3 = 2,48 \quad e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

3)

$$\left. \begin{array}{l} A = 10000 \\ \beta = \frac{1k}{1k+40k} \end{array} \right\} \beta A = 244$$

$$G = \frac{10000}{1+244} = 40,8 \text{ dB}$$

$$Z'_{in} = (1 + \beta A) \cdot Z_{in} = 245 \cdot 100k\Omega = 24,5M\Omega$$

$$Z'_{out} = \frac{Z_{out}}{1 + \beta A} = \frac{10000}{245} = 41,52$$

$$y) \quad \frac{U_{af}}{U_{in}} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$Z_2 = R_{21}/K_2 + R_{22}$$

$$Z_1 = C_1 + R_1$$

$$Z_2 = \frac{R_{21}}{1 + jwR_{21}C_2} + R_{22}$$

$$Z_2 = \frac{R_{21} + R_{22} + jwR_{21}R_{22}C_2}{(1 + jwR_{21}C_2)}$$

$$Z_2 = \frac{(R_{21} + R_{22})(1 + jw\frac{R_{21}R_{22}C_2}{R_{21} + R_{22}})}{(1 + jwR_{21}C_2)}$$

Tonta 980328 TE

4)

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega C_1}$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = - \frac{j\omega C_1 (R_{21} + R_{22}) (1 + j\omega \frac{R_{21} R_{22} C_2}{R_{21} + R_{22}})}{(1 + j\omega R_1 C_1) (1 + j\omega R_{21} C_2)}$$

5)

$$R_1 = 1k \quad C_1 = 1\mu F$$


$$R_{21} = 10k \quad C_2 = 1n F$$

$$R_{22} = 15k$$

$$\text{pol: } f_{p1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 159 \text{ Hz}$$

$$\text{pol: } f_{p2} = \frac{1}{2\pi R_{21} C_2} = 15,9 \text{ kHz}$$
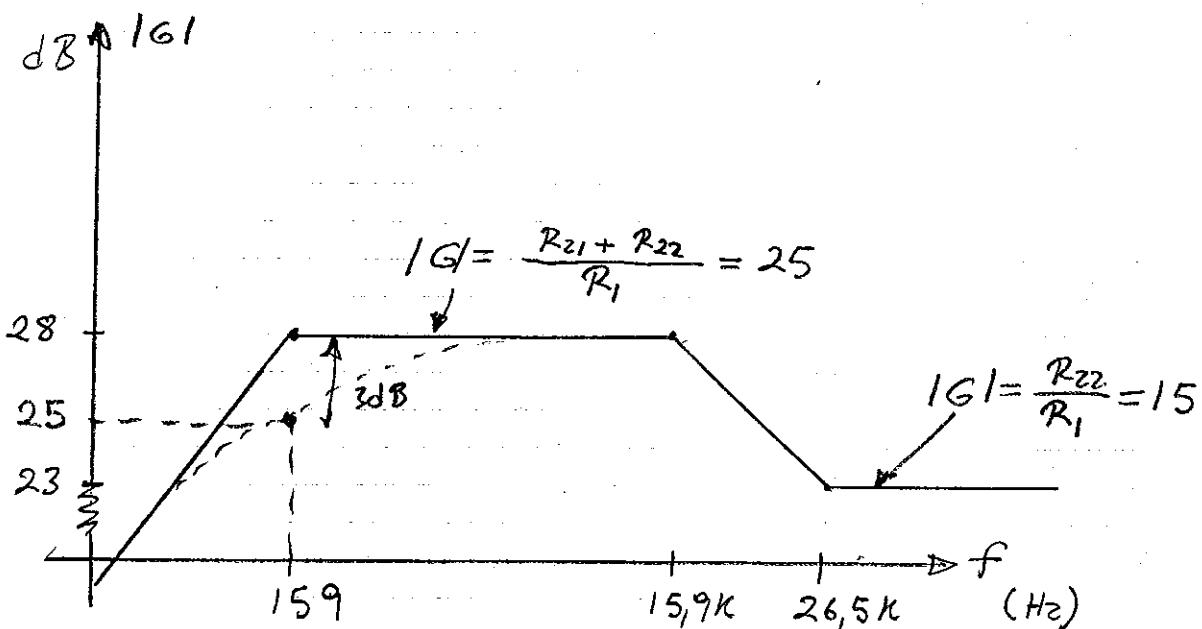
$$\text{nollstelle: } f_{n1} = \frac{1}{2\pi \frac{R_{21} R_{22}}{R_{21} + R_{22}} \cdot C_2} = 26,5 \text{ kHz}$$



$$b) = 25 \text{ dB}$$

Tenta

980328

TE

J

|G|

80

60

40

20

1k

10k

100k

1M

10M

-20 dB/dekad

-40 dB/dekad

$$f_p = \frac{1}{2\pi R C}$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi 10k \cdot 16nF} = 995 \text{ Hz}$$

Kashad hoppnad tre stegs-
förstärkare,



$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi 100 \cdot 16nF} = 995 \text{ kHz}$$

$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi 100 \cdot 160pF} = 9,95 \text{ MHz}$$

$$80 \text{ dB} = 20 \log |G|$$

$$\text{a) } |G| = |A| \cdot 20 \cdot 10 = 10000$$

$$|A| = 50$$

1b) sökt f då $|UT/IN| = 0 \text{ dB}$

vid $f_2 = 995 \text{ kHz}$ är $|UT/IN| = 20 \text{ dB}$

$$|A| = \frac{10000}{\sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{995^2}\right)} \cdot \sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{0,995 \text{ MHz}}\right)} \cdot \sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{3^2}\right)}}$$

$$\left|\frac{UT}{IN}\right| = |A| = 0 \text{ dB} \Rightarrow f = 3 \text{ MHz} \quad (\text{prövning})$$

$$\phi = -\arctan\left(\frac{f}{f_1}\right) - \arctan\left(\frac{f}{f_2}\right) - \arctan\left(\frac{f}{f_3}\right)$$

$$\phi = -90 - 71,6 - 16,78$$

$$\phi \approx -178,4^\circ \quad \theta_m \approx 1,6^\circ \quad (\text{dårs fas mangens})$$

c) $|\beta \cdot A| = 1 \quad \beta = \frac{1}{TA} \quad \text{då } \phi = -180^\circ$

$$f = 3,0 \text{ MHz}$$

$$|A| = \frac{10000}{\sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{f_1^2}\right)} \cdot \sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{f_2^2}\right)} \cdot \sqrt{\left(1^2 + \frac{f^2}{f_3^2}\right)}}$$

$$1 + \beta \cdot A = 0 \quad \text{då } \phi = -180^\circ$$

$$\Rightarrow \beta \cdot |A| = 1 \quad \beta = \frac{1}{TA} \quad \text{Då } \phi = -178,4^\circ$$

for $|A| = 0 \text{ dB} = 1 \Rightarrow \beta \text{ ryt. } > 1 \text{ då } \phi = -180^\circ$

dvs. Systemet är sta. bild för alla värden av resistiv motkoppling

980328.

TE

2)

$$f_g = 2000 \text{ Hz}$$

$$f_d = 4000 \text{ Hz} \quad (-35 \text{ dB})$$

LP - Butterworth

 $\Rightarrow n = 6$ ur tabell 1Tabell 15 ger f_{d} . $n=6$

δ_p	W_{op}	Q
0,966	1,00	0,518
0,707	1,00	0,707
0,259	1,00	1,932

$$\text{av normera med } 2\pi \cdot 2000 = 12566$$

δ_p	W_{op}	Q
12139	12566	0,518
8884	12566	0,707
3254,6	12566	1,932

Valj 3 steg av typen 12P PF
ur Tabell 12.

$$\frac{m}{n} = 1 \quad \frac{e}{f} = 1 \quad m = \frac{1}{e W_{\text{op}}} \quad A = 3 - \frac{1}{Q}$$

$$\text{Steg 1)} \quad A_1 = 1,07 \quad e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Steg 2)} \quad A_2 = 1,58$$

$$e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Steg 3)} \quad A_3 = 2,48$$

$$e = f = 10 \text{ nF}$$

$$m = n = 7,96 \text{ k}\Omega$$

Tenta 980328 TE

3) $A = 10000$ } $\beta A = 244$
 $\beta = \frac{1k}{1k + 40k}$

$$G = \frac{10000}{1+244} = 40,8 \text{ ggr}$$

$$Z_{in}^l = (1 + \beta A) \cdot Z_{in} = 245 \cdot 100k\Omega = 24,5M\Omega$$

$$Z_{ut}^l = \frac{Z_{ut}}{1 + \beta A} = \frac{1000}{245} = 4,15\Omega$$

4) $\frac{V_{ut}}{V_{in}} = - \frac{Z_2}{Z_1}$

$$Z_2 = R_{21}/K_2 + R_{22}$$

$$Z_1 = C_1 + R_1$$

$$Z_2 = \frac{R_{21}}{1 + j\omega R_{21} C_2} + R_{22}$$

$$Z_2 = \frac{R_{21} + R_{22} + j\omega R_{21} R_{22} C_2}{(1 + j\omega R_{21} C_2)}$$

$$Z_2 = \frac{(R_{21} + R_{22})(1 + j\omega \frac{R_{21} R_{22} C_2}{R_{21} + R_{22}})}{(1 + j\omega R_{21} C_2)}$$

Tonta 98 0328 TE

4)

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega C_1}$$

$$\frac{U_{AT}}{U_{in}} = - \frac{j\omega C_1 (R_{21} + R_{22}) (1 + j\omega \frac{R_{21} R_{22} C_2}{R_{21} + R_{22}})}{(1 + j\omega R_1 C_1) (1 + j\omega R_{21} C_2)}$$

5)

$$R_1 = 1k$$

$$C_1 = 1\mu F$$

$$R_{21} = 10k$$

$$C_2 = 1n F$$


$$R_{22} = 15k$$

$$\text{pol: } f_{p1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 159 \text{ Hz}$$

$$\text{pol: } f_{p2} = \frac{1}{2\pi R_{21} C_2} = 15,9 \text{ kHz}$$

$$\text{nollstelle: } f_{n1} = \frac{1}{2\pi \frac{R_1 R_{22}}{R_{21} + R_{22}} \cdot C_2} = 26,5 \text{ kHz}$$

dB 161

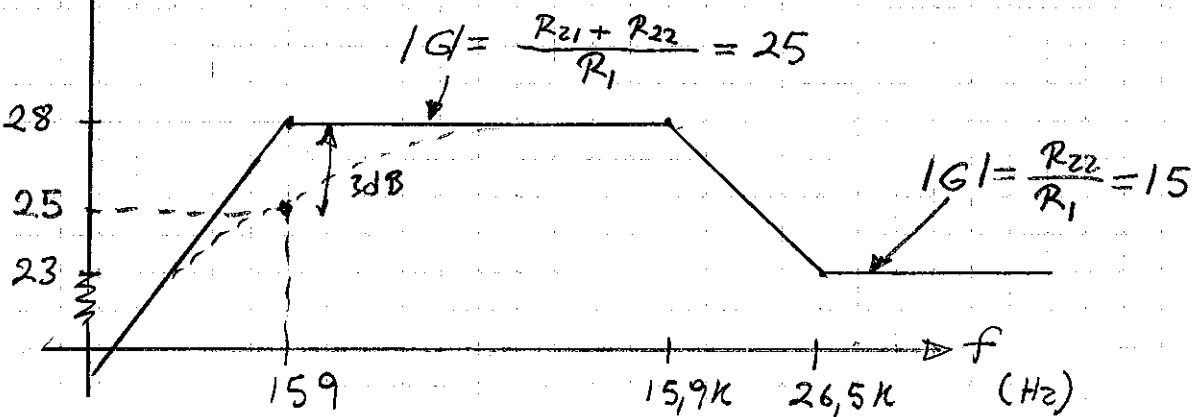

$$b) = 25 \text{ dB}$$